

浙江大学

本科实验报告

课程名称:	计算机逻辑设计基础
姓 名:	秦嘉俊
学 院:	竺可桢学院
系:	所在系
专 业:	计算机科学与技术
学 号:	3210106182
指导教师:	董亚波

2022 年 12 月 24 日

浙江大学实验报告

课程名称: 计算机逻辑设计基础 实验类型: 综合

实验项目名称: 寄存器和寄存器传输设计

学生姓名: 秦嘉俊 专业: 计算机科学与技术 学号: 3210106182

同组学生姓名: 张瑞 指导老师: 董亚波

实验地点: 玉湖七幢 629 实验日期: 2022 年 12 月 25 日

一、实验目的和要求

1. 掌握同步四位二进制计数器 74LS161 的工作原理和设计方法
2. 掌握时钟/定时器的工作原理与设计方法

二、实验内容和原理

实验设备

- 装有 Xilinx ISE 14.7 的计算机 1 台
- SWORD 开发板 1 套

内容


1. 任务 1: 采用行为描述设计同步四位二进制计数器 74LS161
2. 任务 2: 基于 74LS161 设计时钟应用

原理

2.1 同步四位二进制计数器 74LS161

74LS161 是常用的四位二进制可预置的同步加法计数器，可灵活运用在各种数字电路，实现分频器等很多重要的功能

74LS161 的引脚分布如下图所示

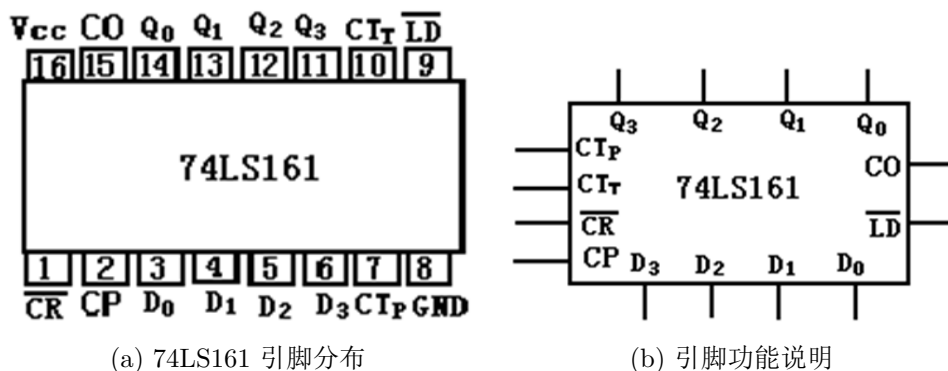

其中， CR 为异步清零端， LD 为同步加载端， CT_P 和 CT_T 为同步使能端， CO 为进位输出端。当清零端 $CR = 0$ ，计数器输出 Q_3, Q_2, Q_1, Q_0 立即为全 0，这个时候为异步复位功能。当 $CR = 1$ 且 $LD = 0$ 时，在 CP 信号上升沿作用后，74LS161 输出端 Q_3, Q_2, Q_1, Q_0 的状态分别与并行数据输入端 D_3, D_2, D_1, D_0 的状态一样，为同步置数功能。而只有当 $CR = LD = CT_P = CT_T = 1$ 、 CP 脉冲上升沿作用后，计数器加 1。进位输出端 CO 的逻辑关系是 $CO = Q_0 Q_1 Q_2 Q_3 CT_T$ 。合理应用计数器的清零功能和置数功能，一片 74LS161 可以组成 16 进制以下的任意进制分频器。

74LS161 的时序图如下所示：

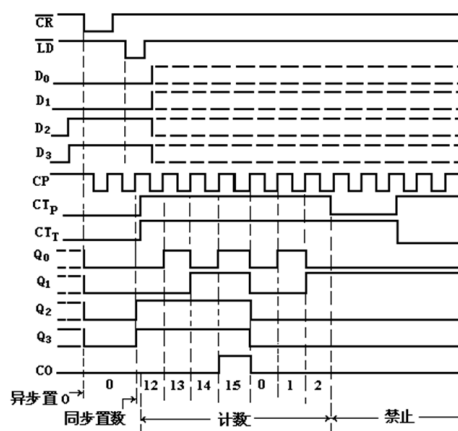


图 1: 74LS161 的时序图

例如，利用 74LS161 实现十进制计数器，只需用非门判断终止状态 1010，就可以实现十进制计数 (0000 到 1001)，改变与非门的输入信号，就可以实现其他进制计数；该变与非门输出信号和输入信号，可以实现同步加载。

 


图 2: 利用 74LS161 实现十进制计数器

下面是实现 16×16 进制计数器的逻辑图。

 


图 3: 利用 74LS161 实现 16×16 进制计数器

其中，在记到 1111 之前， $CO_1 = 0$ ，高位片保持不变。计到 1111 时， $CO_1 = 1$ ，高位片在下一个进位加一。

2.2 时钟应用设计

下图是在上面的基础上实现的 50 进制计数器。其中，十进制数 50 对应的二进制数为 0011 0010，则计数器应该从 0000 0000 计到 0011 0001。在图 2.6 中，一旦出现 0011 0010，则与非门会输出 0，CR 输入为 0，计数器清零，重新开始计数。

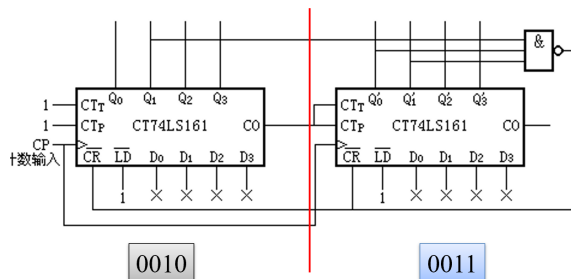


图 4: 利用 74LS161 实现的 50 进制计数器

我们可以使用类似的办法实现 60 进制和 24 进制计数器，那么就可以实现 24 小时内时间的显示。数字钟的初值通过初始化语句来实现，选择大实验版上的 6 个数码管显示，前两位显示小时的十位和个位，中间两位显示分钟的十位和个位，最后两秒显示秒的十位和个位。

三、实验过程和数据记录

3.1 采用行为描述设计同步四位二进制计数器 74LS161

1. 新建工程, 工程名称用 My74LS161, Top Level Source Type 用 HDL
2. 用行为描述设计, 其中 CR 是异步清零, 低电平有效; LD 是同步置位, 低电平有效

输入代码如下:

```
1      module My74LS161(  
2          input CP,CR,  
3          input Ld,  
4          input CTP, CTT,  
5          input [3:0] D,  
6          output reg [3:0] Q,  
7          output CO  
8      );  
9      initial Q = 4'b0;  
10     always @(posedge CP, negedge CR) begin  
11         if(~CR) begin  
12             Q <= 0;  
13         end  
14         else  
15             if(~Ld) begin  
16                 Q <= D;  
17             end  
18             else begin  
19                 if(CTT & CTP)  
20                     begin  
21                         Q <= Q + 1;  
22                     end
```

```

23             end
24         end
25
26         assign CO = (&Q) & CTT;
27
28     endmodule

```

3. 仿真

仿真代码如下：

```

1     module My74LS161_sim;
2
3     // Inputs
4     reg CP;
5     reg CR;
6     reg CTP;
7     reg CTT;
8     reg Ld;
9     reg [3:0] D;
10
11    // Outputs
12    wire [3:0] Q;
13    wire CO;
14
15    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
16    My74LS161 uut (
17        .CP(CP),
18        .CR(CR),
19        .CTP(CTP),
20        .CTT(CTT),
21        .Ld(Ld),
22        .D(D),
23        .Q(Q),
24        .CO(CO)
25    );
26
27    initial begin
28        // Initialize Inputs
29        CP = 0;

```

```

30         CR = 0;
31         CTP = 0;
32         CTT = 0;
33         Ld = 0;
34         D = 0;
35
36         // Wait 100 ns for global reset to finish
37         #100;
38     CR = 1;
39     Ld = 1;
40     D = 4'b1100;
41     CTT = 0;
42     CTP = 0;
43
44     #30 CR = 0;
45     #20 CR = 1;
46     #10 Ld = 0;
47     #30 CTT = 1;
48     CTP = 1;
49     #10 Ld = 1;
50
51     #510;
52     CR = 0;
53     #20 CR = 1;
54     #500;
55
56     // Add stimulus here
57 end
58 always begin
59     CP = 0;#20;
60     CP = 1;#20;
61 end
62
63 endmodule

```

最后得到如下的仿真波形图

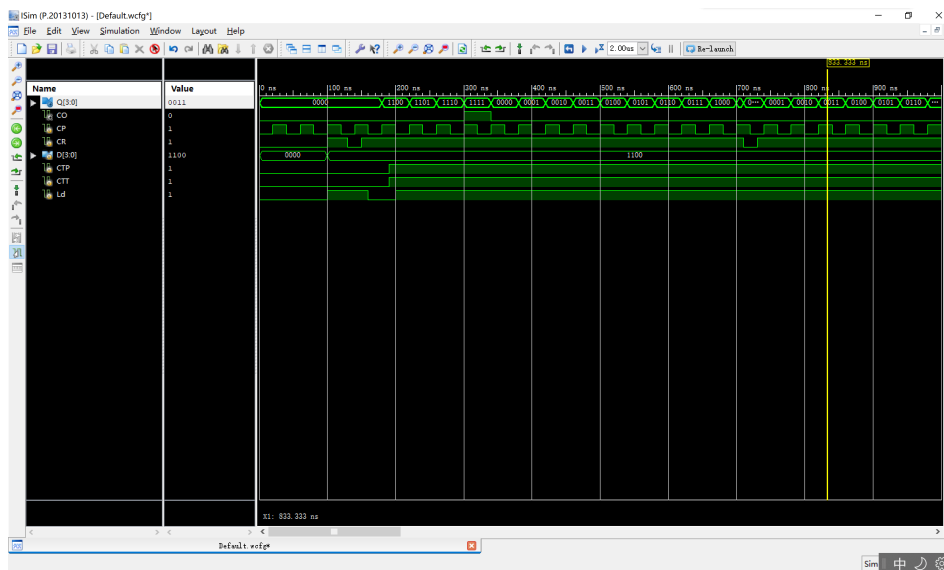


图 5: 仿真波形图

3.2 基于 74LS161 设计时钟应用

1. 新建工程, 工程名称用 MyClock, Top Level Source Type 用 HDL.
2. 用行为描述设计, 要求调用 My74LS161; 调用分频模块, 用 100ms 作为秒的驱动时钟; 调用实验 13 的 8 位数码管显示模块显示时分秒; 用 SW[15] 初始化时钟为 23:58:30

其中我们的代码如下:

```

1      module top(
2          input clk2,
3          input CTP,
4          input CTT,
5          input [7:0]hour_in,
6          input [7:0]min_in,
7          input [7:0]sec_in,
8          input sec_ld, min_ld, hour_ld,
9          output clk,
10         output [23:0]num,
11         output SEG_CLK, SEG_DT,
12         output [63:0] disp_num
13     );
14

```



```

15     wire [7:0]hour;
16     wire [7:0]min;
17     wire [7:0]sec;
18
19     assign num[7:0] = sec;
20     assign num[15:8] = min;
21     assign num[23:16] = hour;
22
23     clk_100ms m7(.clk(clk2),.clk_100ms(clk));
24         //128
25
26     My74LS161 m0(clk, ~(sec[3]&sec[1]), sec_ld, CTP, CTT,
27         sec_in[3:0], sec[3:0]); //9
28     My74LS161 m1(clk, ~(sec[6]&sec[5]), sec_ld, sec[3]&sec
29         [0], sec[3]&sec[0], sec_in[7:4], sec[7:4]); //5
30     My74LS161 m2(clk, ~(min[3]&min[1]), min_ld, sec[6]&sec
31         [4]&sec[3]&sec[0], sec[6]&sec[4]&sec[3]&sec[0],
32         min_in[3:0], min[3:0]);
33     My74LS161 m3(clk, ~(min[6]&min[5]), min_ld, (sec[6]&
34         sec[4]&sec[3]&sec[0]&min[3]&min[0]), (sec[6]&sec[
35         4]&sec[3]&sec[0]&min[3]&min[0]), min_in[7:4], min[
36         7:4]);
37     My74LS161 m4(clk, ~(hour[2]&hour[5]|hour[3]&hour[1])
38         , hour_ld, min[6]&min[4]&sec[6]&sec[4]&sec[3]&sec[
39         0]&min[3]&min[0], min[6]&min[4]&sec[6]&sec[4]&sec
40         [3]&sec[0]&min[3]&min[0], hour_in[3:0], hour[3:0])
41         ;
42     My74LS161 m5(clk, ~(hour[2]&hour[5]), hour_ld, hour[3]
43         &hour[0]&min[6]&min[4]&sec[6]&sec[4]&sec[3]&sec[
44         0]&min[3]&min[0], hour[3]&hour[0]&min[6]&min[4]&
45         sec[6]&sec[4]&sec[3]&sec[0]&min[3]&min[0],
46         hour_in[7:4], hour[7:4]);
47
48     SEGP2S m6(.clk(clk2), .reg_num(num), .LE(8'b11000000)
49         , .start_sig(clk), .SEG_CLK(SEG_CLK), .SEG_DT(
50         SEG_DT), .num(dis_num));

```

```
35         endmodule
```

其中 SEGP2S 就是我们上次实验所设计的模块

```
1     module SEGP2S(  
2         input wire clk,  
3         input [31:0] reg_num,  
4         input [7:0] LE,  
5         input start_sig,  
6         output wire SEG_CLK,  
7         output wire SEG_CLR,  
8         output wire SEG_EN,  
9         output wire SEG_DT,  
10        output wire [63:0] num  
11    );  
12  
13    wire finish, start, SL;  
14    wire [63:0] disp_num;  
15    wire [64:0] Segment;  
16  
17    assign SEG_CLK = clk | finish;  
18    assign SEG_CLR = 1'b1;  
19    assign SEG_EN = 1'b1;  
20    assign SEG_DT = Segment[64];  
21  
22    assign finish = Segment[0] & Segment[1] & Segment[2  
23        ] & Segment[3] & Segment[4] & Segment[5] &  
24        Segment[6] & Segment[7] & Segment[8] &  
25        Segment[9] & Segment[10] & Segment[11] & Segment[12  
26        ] & Segment[13] & Segment[14] & Segment[15] &  
27        Segment[16] & Segment[17] &  
28        Segment[18] & Segment[19] & Segment[20] & Segment[  
29        21] & Segment[22] & Segment[23] & Segment[24] &  
30        Segment[25] & Segment[26] &  
31        Segment[27] & Segment[28] & Segment[29] & Segment[  
32        30] & Segment[31] & Segment[32] & Segment[33] &  
33        Segment[34] & Segment[35] &  
34        Segment[36] & Segment[37] & Segment[38] & Segment[  
35        39] & Segment[40] & Segment[41] & Segment[42] &
```

```

27      Segment[43] & Segment[44] &
Segment[45] & Segment[46] & Segment[47] & Segment[
48] & Segment[49] & Segment[50] & Segment[51] &
Segment[52] & Segment[53] &
28 Segment[54] & Segment[55] & Segment[56] & Segment[
57] & Segment[58] & Segment[59] & Segment[60] &
Segment[61] & Segment[62] &
29 Segment[63];
30
31
32 MyMC14495 m0(.point(1'b0),.LE(LE[0]),.D0(reg_num[0]
),.D1(reg_num[1]),.D2(reg_num[2]),.D3(reg_num[3]
),.a(dis_num[0]),.b(dis_num[1]),.c(dis_num[2]
),.d(dis_num[3]),.e(dis_num[4]),.f(dis_num[5]
),.g(dis_num[6]),.p(dis_num[7]));
33 MyMC14495 m1(.point(1'b0),.LE(LE[1]),.D0(reg_num[4]
),.D1(reg_num[5]),.D2(reg_num[6]),.D3(reg_num[7]
),.a(dis_num[8]),.b(dis_num[9]),.c(dis_num[10]
),.d(dis_num[11]),.e(dis_num[12]),.f(dis_num
[13]),.g(dis_num[14]),.p(dis_num[15]));
34 MyMC14495 m2(.point(1'b0),.LE(LE[2]),.D0(reg_num[8]
),.D1(reg_num[9]),.D2(reg_num[10]),.D3(reg_num[
11]),.a(dis_num[16]),.b(dis_num[17]),.c(
dis_num[18]),.d(dis_num[19]),.e(dis_num[20])
,.f(dis_num[21]),.g(dis_num[22]),.p(dis_num[
23]));
35 MyMC14495 m3(.point(1'b0),.LE(LE[3]),.D0(reg_num[12]
),.D1(reg_num[13]),.D2(reg_num[14]),.D3(reg_num
[15]),.a(dis_num[24]),.b(dis_num[25]),.c(
dis_num[26]),.d(dis_num[27]),.e(dis_num[28])
,.f(dis_num[29]),.g(dis_num[30]),.p(dis_num[
31]));
36 MyMC14495 m4(.point(1'b0),.LE(LE[4]),.D0(reg_num[16]
),.D1(reg_num[17]),.D2(reg_num[18]),.D3(reg_num
[19]),.a(dis_num[32]),.b(dis_num[33]),.c(
dis_num[34]),.d(dis_num[35]),.e(dis_num[36])
,.f(dis_num[37]),.g(dis_num[38]),.p(dis_num[
39]));

```

```

37 MyMC14495 m5(.point(1'b0),.LE(LE[5]),.D0(reg_num[20
    ],.D1(reg_num[21]),.D2(reg_num[22]),.D3(reg_num
    [23]),.a(dis_num[40]),.b(dis_num[41]),.c(
    dis_num[42]),.d(dis_num[43]),.e(dis_num[44])
    ,.f(dis_num[45]),.g(dis_num[46]),.p(dis_num[
    47]));
38 MyMC14495 m6(.point(1'b0),.LE(LE[6]),.D0(reg_num[24
    ],.D1(reg_num[25]),.D2(reg_num[26]),.D3(reg_num
    [27]),.a(dis_num[48]),.b(dis_num[49]),.c(
    dis_num[50]),.d(dis_num[51]),.e(dis_num[52])
    ,.f(dis_num[53]),.g(dis_num[54]),.p(dis_num[
    55]));
39 MyMC14495 m7(.point(1'b0),.LE(LE[7]),.D0(reg_num[28
    ],.D1(reg_num[29]),.D2(reg_num[30]),.D3(reg_num
    [31]),.a(dis_num[56]),.b(dis_num[57]),.c(
    dis_num[58]),.d(dis_num[59]),.e(dis_num[60])
    ,.f(dis_num[61]),.g(dis_num[62]),.p(dis_num[
    63]));
40
41
42 SLReg9b m8(.clk(clk), .S_L(SL), .s_in(1'b1), .p_in
    ({dis_num[7:0], 1'b0}), .Q(Segment[8:0]));
43 SLReg8b m9(.clk(clk), .S_L(SL), .s_in(Segment[8]),
    .p_in(dis_num[15:8]), .Q(Segment[16:9]));
44 SLReg8b m10(.clk(clk), .S_L(SL), .s_in(Segment[16])
    , .p_in(dis_num[23:16]), .Q(Segment[24:17]));
45 SLReg8b m11(.clk(clk), .S_L(SL), .s_in(Segment[24])
    , .p_in(dis_num[31:24]), .Q(Segment[32:25]));
46 SLReg8b m12(.clk(clk), .S_L(SL), .s_in(Segment[32])
    , .p_in(dis_num[39:32]), .Q(Segment[40:33]));
47 SLReg8b m13(.clk(clk), .S_L(SL), .s_in(Segment[40])
    , .p_in(dis_num[47:40]), .Q(Segment[48:41]));
48 SLReg8b m14(.clk(clk), .S_L(SL), .s_in(Segment[48])
    , .p_in(dis_num[55:48]), .Q(Segment[56:49]));
49 SLReg8b m15(.clk(clk), .S_L(SL), .s_in(Segment[56])
    , .p_in(dis_num[63:56]), .Q(Segment[64:57]));
50
51 //assign SL = 1'b0;

```

```

52         SR_LATCH m24(.S(start & finish), .R(~finish),.Q(SL)
           );
53
54         LED m26(.clk(SEG_CLK), .s_in(SEG_DT), .num(num));
55
56         Load_Gen m25(.clk(clk), .btn_in(start_sig), .
           Load_out(start));
57
58         endmodule

```

3. 仿真

仿真实验要求

- 分频模块改为 128 个 clk 周期驱动秒计数
- 将时钟初始值改为 23:59:58
- 控制 clk 周期宽度和仿真时长，仿真到时钟输出 00:00:02
- 在 Top 模块中将 6 个 74LS161 模块的输出合并为 num[23:0] 输出，在仿真时用 16 进制显示
- 同时输出 SEGCLK 和 SEGDT，观察是否有正确输出

输入仿真代码如下

```

1         module top_sim;
2
3         // ins
4         reg clk2;
5         reg CTP;
6         reg CTT;
7         reg [7:0] hour_in;
8         reg [7:0] min_in;
9         reg [7:0] sec_in;
10        reg sec_ld;
11        reg min_ld;
12        reg hour_ld;
13
14        // Outputs
15        wire [23:0] num;
16        wire SEG_CLK;

```

```

17     wire SEG_DT;
18     wire [63:0] disp_num;
19     wire clk;
20     // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
21     top uut (
22         .clk2(clk2),
23         .CTP(CTP),
24         .CTT(CTT),
25         .hour_in(hour_in),
26         .min_in(min_in),
27         .sec_in(sec_in),
28         .sec_ld(sec_ld),
29         .min_ld(min_ld),
30         .hour_ld(hour_ld),
31         .num(num),
32         .SEG_CLK(SEG_CLK),
33         .SEG_DT(SEG_DT),
34         .disp_num(disp_num),
35         .clk(clk)
36     );
37
38     initial begin
39         // Initialize ins
40         clk2 = 0;
41         CTP = 0;
42         CTT = 0;
43         hour_in = 0;
44         min_in = 0;
45         sec_in = 0;
46         sec_ld = 0;
47         min_ld = 0;
48         hour_ld = 0;
49
50         // Wait 100 ns for global reset to finish
51         #100;
52     #100;
53     CTT=0;
54     CTP=0;

```

```

55         sec_ld = 1;
56         min_ld = 1;
57         hour_ld = 1;
58         // Add stimulus here
59         hour_in[7:4]=2;
60         hour_in[3:0]=3;
61         min_in[7:4]=5;
62         min_in[3:0]=9;
63         sec_in[7:4]=5;
64         sec_in[3:0]=8;
65         CTT=0;
66         CTP=0;
67         #3000;
68         sec_ld = 0;
69         min_ld = 0;
70         hour_ld = 0;
71         #3000;
72         sec_ld = 1;
73         min_ld = 1;
74         hour_ld = 1;
75         CTT=1;
76         CTP=1;
77
78     end
79
80     always begin
81         clk2=0;#10;
82         clk2=1;#10;
83     end
84     // Add stimulus here
85 endmodule

```

得到如下的波形图：

(a) 首先我们初始化外部输入为 23 59 58

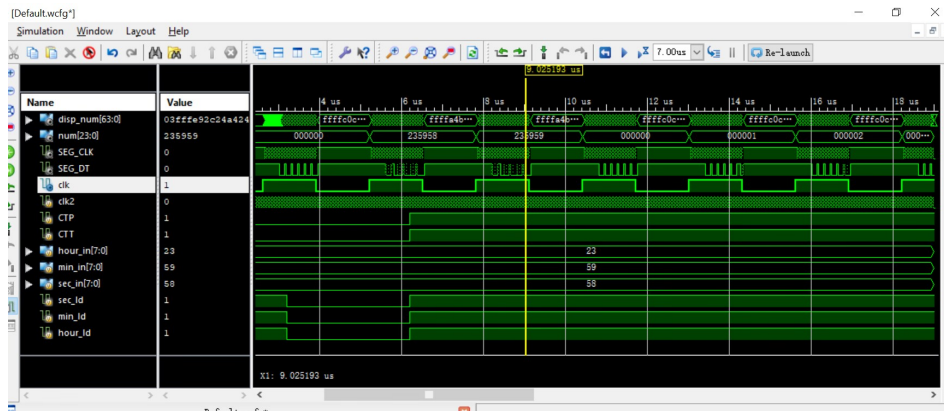


图 8: 仿真波形图 3

四、实验结果分析

相关结果都已经在前文写出。实验结果基本符合要求：仿真激励波形与真值表都相对应；仿真结果和 Verilog 代码在前文已经给出。

4.1 分析 Verilog 代码

在设计 My74LS161 中我们使用了 `assign C0 = (&Q) & CTT;` 这样的语句。这里 `&` 是一个归约操作符, `&Q` 表示对 `Q` 所有位求与, 这样使我们的代码简洁许多! (可惜以前不知道)

4.2 分析仿真结果

第二次实验的仿真中, 我们可以观察一个周期内的 `SEG_DT` 的波形变化

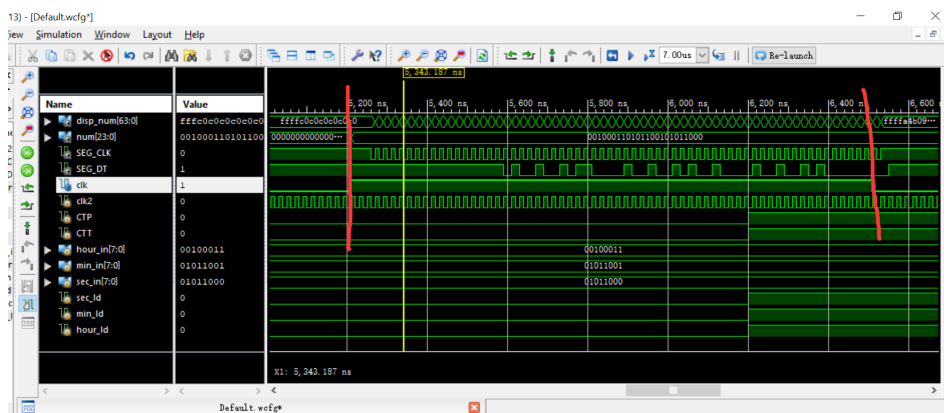


图 9: 仿真波形图

这是传输一次显示需要的 64 段码的波形 (SEG_DT) 这一连串信号会提供给我们的显示模块LED，如果有实验板就会体现为数码管显示数字。

五、讨论与心得

74LS161 逻辑功能较简单，代码也叫简洁，是对状态机的实践应用，加深了我对状态机的理论理解。在理解了 74LS161 的内部逻辑以后，调用模块对其进行改造实现任意进制的计数器也都十分方便，只要在到达进制上限以后进位归零即可。

再接再厉，继续努力！(划掉)

都结束了，这一刻还有点不舍，感谢老师感谢助教感谢室友感谢同学，也感谢自己，已经结束嘞！

难得相遇，终要别离；

江湖路远，后会有期！