

浙江大学

本科实验报告

| | |
|-------|------------|
| 课程名称: | 计算机逻辑设计基础 |
| 姓 名: | 秦嘉俊 |
| 学 院: | 竺可桢学院 |
| 系: | 所在系 |
| 专 业: | 计算机科学与技术 |
| 学 号: | 3210106182 |
| 指导教师: | 董亚波 |

2022 年 12 月 19 日

浙江大学实验报告

课程名称： 计算机逻辑设计基础 实验类型： 综合

实验项目名称： 寄存器和寄存器传输设计

学生姓名： 秦嘉俊 专业： 计算机科学与技术 学号： 3210106182

同组学生姓名： 钟梓航 指导老师： 董亚波

实验地点： 东 4-509 实验日期： 2022 年 11 月 23 日

一、实验目的和要求

1. 掌握支持并行输入的移位寄存器的工作原理
2. 掌握支持并行输入的移位寄存器的设计方法

二、实验内容和原理

实验设备

- 装有 Xilinx ISE 14.7 的计算机 1 台
- SWORD 开发板 1 套

内容

1. 任务 1：设计 8 位带并行输入的右移移位寄存器
2. 任务 2：设计主板 LED 灯驱动模块
3. 任务 3：设计主板七段数码管驱动模块

原理

2.1 移位寄存器

2.1.1 移位寄存器的基本概念

每来一个时钟脉冲，寄存器中的数据按顺序向左或向右移动一位

- 必须采用主从触发器或边沿触发器
- 不能采用锁存器

数据移动方式：左移、右移、循环移位

数据输入输出方式

- 串行输入，串行输出
- 串行输入，并行输出
- 并行输入，串行输出

2.1.2 串行输入右移移位寄存器

使用 D 触发器构成串行输入的右移移位寄存器。原理图如下所示：

 


图 1: 串行输入右移移位寄存器原理图

2.1.3 循环右移移位寄存器

将上图中 D_A 的输出 Q_A 与 D_D 的输入相连接，就构成了循环右移移位寄存器。原理图如下所示：

 


图 2: 循环右移移位寄存器原理图

2.2 带并行输入的移位寄存器

2.2.1 带并行输入的右移移位寄存器

数据输入方式：串行输入、并行输入。原理图如下所示：


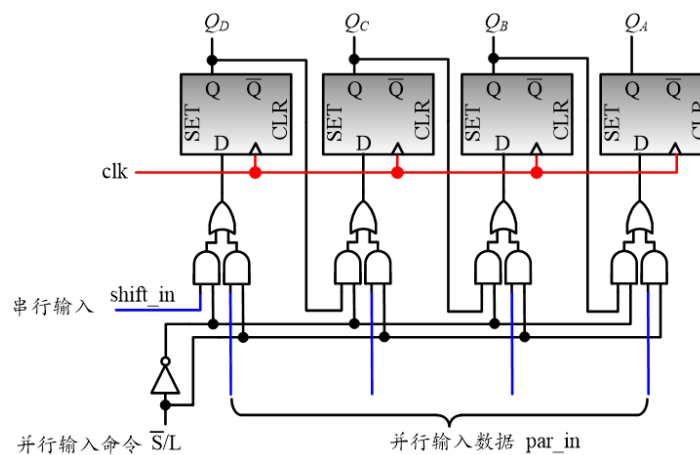
 


图 3: 带并行输入的右移移位寄存器原理图

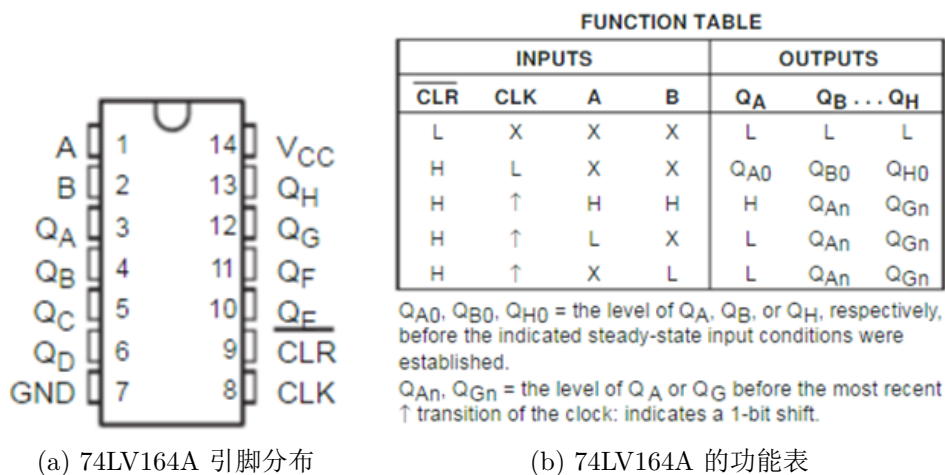2.2.2 74LV164A 芯片

74LV164A 是实验板上使用的芯片。它是一个 8 位串行右移移位寄存器，可以实现串-并转换。



(c) 74LV164A 的逻辑原理图

图 4: 74LV164A 芯片

2.2.3 接口说明：实验板 16 位 LED 灯

实验板上，采用 2 个 74LV164A 构成 16 位串行输入并行输出移位寄存器，寄存器的并行输出控制 16 个 LED 灯。



图 5: 实验板上寄存器移位方向

实验板的电路图如下所示：

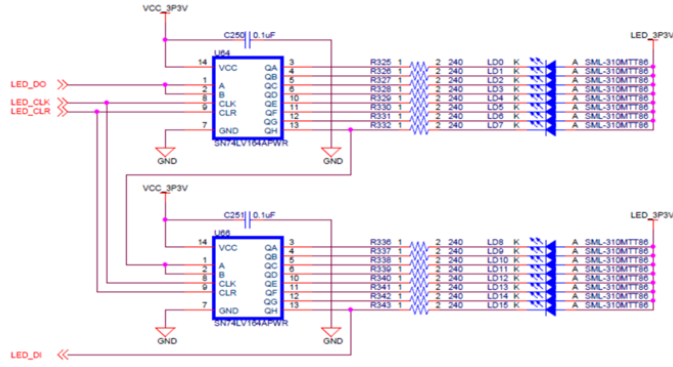


图 6: 实验板的逻辑电路图

引脚约束如下所示：

```

1  NET "LED_CLK" LOC = N26    | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
2  NET "LED_CLR" LOC = N24    | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
3  NET "LED_D0" LOC = M26     | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
4  NET "LED_EN" LOC = P18     | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;

```

- LED_CLK: 16 位 LED 灯的时钟；
- LED_CLR: 清零，使所有 LED 亮；
- LED_D0: 16 位 LED 数据串行输入，输入 0 使 LED 亮；
- LED_EN: 控制 LED 电源，1 为使能 LED 模块；
16 位串行输入顺序是 LED15, LED14,...,LED1, LED0.

如下是一个输入示例:

 


图 7: 输入示例

那么，从 LED15 到 LED0，应该呈现成：

亮暗亮暗亮亮亮亮暗暗亮亮暗亮暗亮暗

也就是说与 LED_D0 相对应。这里有一个问题。我们在 16 个周期后一定要把 LED_CLK 停下来，否则 74LV164A 内的数据就会一直在移位，就不会得到我们想要的结果。因此我们需要在移位结束后把时钟停掉。

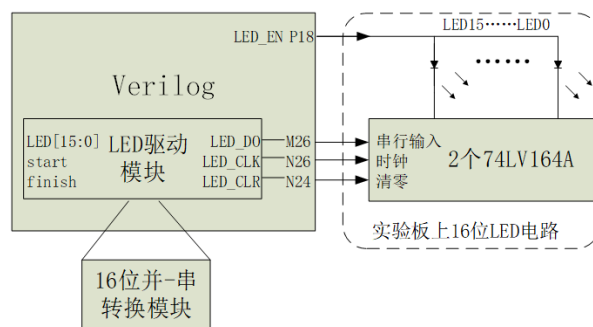


图 8: 实验板 16 位 LED 灯逻辑电路图

2.2.4 主板七段数码管

实验板上，8 个 74LS164A 的并行输出控制 8 个 7 段数码管的段码。七段数码管和 16 位 LED 灯本质上是一样的，只不过有 8 位 7 段数码管，共 64 位，因此用了 8 片 164 芯片串联在一起，实现了一个 64 位串入并出的 64 位移位寄存器。每一个数码管上面都带着一颗 164 芯片，来提供 8 位数据。如果希望 7 段数码管的某一位亮起来，移位进去的值应该是 0，反之则是 1。

 


图 9: 8 位 7 段码

 


图 10: 主板七段数码管逻辑电路图

 


图 11: 逻辑符号图

通过并串转换电路输出：P_Data[63:0]=SEGMENT[63:0] 七段码移位输出的引脚约束如下所示：

```

1      #七段码移位输出引脚约束
2      NET "SEGCLK" LOC = M24    | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
3      NET "SEGCLR" LOC = M20    | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
4      NET "SEGDT"  LOC = L24     | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;
5      NET "SEGEN"  LOC = R18     | IOSTANDARD = LVCMOS33 ;


```

- SEGCLK: 64 位串-并转换模块的时钟；
- SEGCLR: 清零，所有段亮；
- SEGDT: 数据串行输入，输入 0 亮；
- SEGEN: 控制数码管电源，1 为使能；
- 主板上 8 位数码管显示采用的是静态显示，不是动态扫描方式
 - 实验板上用 8 个 74LV164A 构成 64 位串-并转换模块，并行输出控制 8 个 7 段数码管
 - 通过 SEGCLR 和 SEGDT 串行接收 8 个数码管 *8 段码，共计 64 位数据，移位先后顺序为 SEG7_DP, SEG7_g, SEG7_f, ..., SEG0_b, SEG0_a
 - 数码管共阳接法，段码为 0 时对应段亮
- 参考 16 位 LED 驱动模块，扩展设计 8 位数码管驱动模块
- 注意发送完成后停止时钟

2.3 并行-串行转换器

 2.3.1 没有启动命令

8 位并行-串行转换器如下图所示。start 启动信号拉高以后，自动加载 8 位并行输入，启动串行输出，等输出结束后自动停止移位。



首先 start 信号是控制启停的。0 表示不需要开始启动转换。或非门构成 SR 锁存器。移位寄存器里面假设并行输入中，有一位是 0，那么与门输出就是 0，那么经过非门之后锁存器 R 端是 1，锁存器输出 0。这时寄存器就开始移位功能。经过若干时钟周期后，并行输出全部为 1，与门输出为 1，锁存器 R 端变为 0，锁存器处于保存功能，这时 Finish 信号变为 1，说明移位已经完成。电路达到稳定状态。

2.3.2 有启动命令

有启动命令时，即 start 为 1，锁存器 s 端变成 1，r 端是 0，锁存器输出 q 等于 1，那么移位寄存器的 \bar{S}/L 就是 1，移位寄存器进行并行加载的功能，也就是把 $P_0 \sim P_8$ 的九位数据送到 $Q_0 \sim Q_8$ 上面去。由于 P_8 是 0，与门的输出一定是 0，finish 信号会变成 0，锁存器 r 端变成 1，那么 start 清零之后 q 变成 0， \bar{S}/L 也是 0，就开始了移位操作。开始移位操作之后，最高位的 0 每个周期就会向右移一次，直到把 0 移出，标志移位结束。

根据这个 finish 信号，可以与 clk 信号组合起来，就可以提供给 LED 信号，可以有效提供转换结束的标志信号。

三、实验过程和数据记录

3.1 设计 8 位带并行输入的右移移位寄存器

1. 新建工程, 工程名称用 ShfitReg8b. Top Level Source Type 用 HDL
2. 用结构化描述设计
输入如下的 Verilog 代码

```

1      module shift_reg(
2          input wire clk, S_L, s_in,
3          input wire [7:0] p_in,
4          output wire [7:0] Q
5      );
6
7          FD m0(.C(clk), .D((!S_L & Q[1]) | (S_L & p_in[0])),
8              .Q(Q[0]));
9          FD m1(.C(clk), .D((!S_L & Q[2]) | (S_L & p_in[1])),
10              .Q(Q[1]));
11         FD m2(.C(clk), .D((!S_L & Q[3]) | (S_L & p_in[2])),
12             .Q(Q[2]));
13         FD m3(.C(clk), .D((!S_L & Q[4]) | (S_L & p_in[3])),
14             .Q(Q[3]));
15         FD m4(.C(clk), .D((!S_L & Q[5]) | (S_L & p_in[4])),
16             .Q(Q[4]));
17         FD m5(.C(clk), .D((!S_L & Q[6]) | (S_L & p_in[5])),
18             .Q(Q[5]));
19         FD m6(.C(clk), .D((!S_L & Q[7]) | (S_L & p_in[6])),
20             .Q(Q[6]));
21         FD m7(.C(clk), .D((!S_L & s_in) | (S_L & p_in[7])),
22             .Q(Q[7]));
23     endmodule

```

3. 波形仿真

输入如下仿真代码:

```

1      module shift_reg_sim;
2
3          // Inputs
4          reg clk;
5          reg S_L;
6          reg s_in;
7          reg [7:0] p_in;
8
9          // Outputs
10         wire [7:0] Q;
11
12         // Instantiate the Unit Under Test (UUT)

```

```

13     shift_reg uut (
14         .clk(clk),
15         .S_L(S_L),
16         .s_in(s_in),
17         .p_in(p_in),
18         .Q(Q)
19     );
20
21     initial begin
22         // Initialize Inputs
23         clk = 0;
24         S_L = 0;
25         s_in = 0;
26         p_in = 0;
27
28         // Wait 100 ns for global reset to finish
29         #100;
30
31         // Add stimulus here
32         S_L = 0;
33         s_in = 1;
34         p_in = 0;
35         #200;
36         S_L = 1;
37         s_in = 0;
38         p_in = 8'b0101_0101;
39         #500;
40     end
41
42     always begin
43         clk = 0; #20;
44         clk = 1; #20;
45     end
46
47     endmodule

```

得到波形图如下：

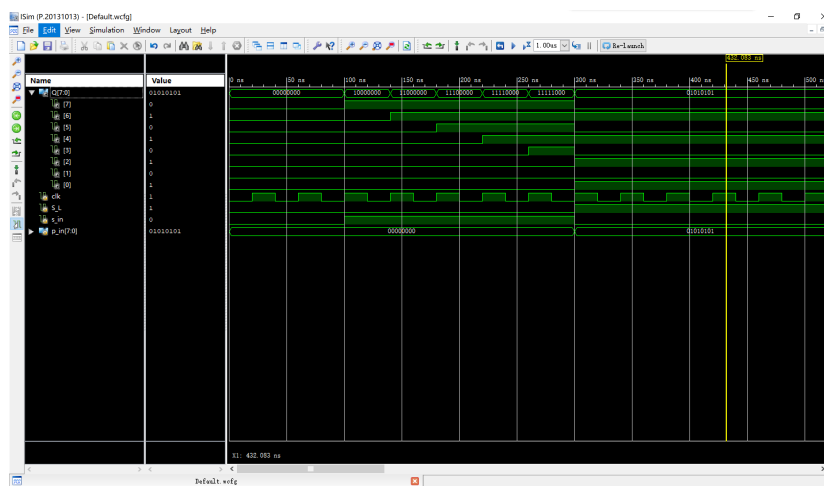


图 12: 仿真波形图

可以看到， $S_L=0$ 时每个周期右移一位， $S_L=1$ 时会读取外部输入，而且 S_L 如果不变，那么会每个周期都会读取外部输入，在这里我们没有改变外部输入因此最后的输出就一直不变。仿真结果符合预期。

3.2 设计主板 LED 灯驱动模块

1. 新建工程, 工程名称用 LEDP2S. Top Level Source Type 用 HDL
2. 用行为描述设计

要求:

- 简化实验 12 任务一的电路，设计 4 个可设自增的 4 位寄存器，汇总成总线 $num[15:0]$ ，显示在小实验板的 4 位七段数码管上
- 改造 ShiftReg8b 模块为左移寄存器 SLReg8b
- 利用 2 个 SLReg8b 模块和 1 个触发器，设计 16 位 LED 驱动模块 LED_DRV

新建 Verilog 文件，命名为 LED_DRV，并设为 top module。设置如下代码：

```

1      module LED_DRV(
2          input wire clk,
3          input wire [15:0] SW,
4          output LED_CLK,
5          output LED_CLR,
6          output LED_EN,
7          output LED_D0,

```

```

8         output wire [15:0] num,
9         output wire [15:0] reg_num
10
11     );
12
13     wire [18:0] tmp;
14     wire finish, start, SL;
15     assign LED_CLK = clk | finish;
16     assign LED_CLR = 1'b1;
17     assign LED_D0 = tmp[16];
18     assign LED_EN = 1'b1;
19
20     assign finish = tmp[15] & tmp[14] & tmp[13] & tmp[
12] & tmp[11] & tmp[10] & tmp[9] & tmp[8] & tmp[
7] & tmp[6] & tmp[5] & tmp[4] & tmp[3] & tmp[2]
& tmp[1] & tmp[0];
21
22     SR_LATCH m7(.S(start & finish), .R(~finish), .Q(SL)
);
23     Regtrans4b m0(.clk(clk), .SW1(SW[0]), .SW2(SW[14]),
.num(reg_num[3:0]));
24     Regtrans4b m1(.clk(clk), .SW1(SW[1]), .SW2(SW[14]),
.num(reg_num[7:4]));
25     Regtrans4b m2(.clk(clk), .SW1(SW[2]), .SW2(SW[14]),
.num(reg_num[11:8]));
26     Regtrans4b m3(.clk(clk), .SW1(SW[3]), .SW2(SW[14]),
.num(reg_num[15:12]));
27
28     SLReg9b m4(.clk(clk), .S_L(SL), .s_in(1'b1), .p_in
({reg_num[7:0], 1'b0}), .Q(tmp[8:0]));
29     SLReg9b m5(.clk(clk), .S_L(SL), .s_in(tmp[8]), .
p_in({1'b0, reg_num[15:8]}), .Q(tmp[17:9]));
30
31     LED m8(.clk(LED_CLK), .s_in(LED_D0), .num(num));
32
33     Load_Gen m6(.clk(clk), .btn_in(SW[15]), .Load_out(
start));
34

```

endmodule

其中 SR_LATCH 是一个锁存器，其原理图如下：

 


图 13: SR_LATCH

Regtrans4b 的代码改编自实验 12，实现一个四位寄存器，如果 SW2=0 就每拨动一下自增一，SW2=1 就复位寄存器为 0，具体代码如下

```

1      module Regtrans4b(
2          input clk,
3          input wire SW1,
4          input wire SW2,
5          output wire [3:0] num
6
7      );
8
9      wire Load_A;
10     wire [3:0] A, A_IN, A1;
11     wire [31:0] clk_div;
12
13     assign num = A;
14
15     MyRegister4b RegA(.clk(clk), .IN(A_IN), .Load(
16         Load_A), .OUT(A));
17     Load_Gen m0(.clk(clk), .btn_in(SW1),
18         .Load_out(Load_A)); //寄存器 A 的 Load 信号
19     clkdiv m3(clk, 1'b0, clk_div);
20     AddSub4b m4(.A(A), .B(4'b0001), .Ctrl(1'b0), .S(A1)
21         ); //自增/自减逻辑
22     assign A_IN = (SW2 == 1'b0)? A1: 4'b0000; //2 选 1
23         多路复用器，复位寄存器初值
24
25 endmodule

```

值得注意的是，对于常规实验而言我们设计到这一步就结束了，但是因为疫情原因无法上板实验，我们需要通过仿真波形的方式验证结果。而 LED_DRV 所做的只是一个驱动模块，他通过传出 LED_CLK 和 LED_DO 来实现数字的显示。但在仿真中我们并没有实际的电子器件供我们使用，因此我们需要自行利用 LED_CLK 和 LED_DO 设计一个朴素的串行移位寄存器，以便显示我们的结果。这就是我们的 LED 模块，其代码如下

```
1      module LED(  
2          input wire clk,  
3          input wire s_in,  
4          output wire [15:0] num  
5      );  
6      reg [15:0] Register;  
7      always @(posedge clk) begin  
8          Register <= {Register[14:0],s_in};  
9      end  
10     assign num = Register;  
11  
12     endmodule
```

3. 自行设计激励代码，对驱动模块进行仿真 仿真要求：

- 在 Top 模块中将 num 总线输出，以 16 进制显示
- 操作 BTNX4Y0 到 BTNX4Y4，将 4 个寄存器初值设为 4321h，拨动 SW[15] 启动移位，观察 LED_CLK 和 LED_DO 的输出

仿真代码如下：

```
1      module LED_DRV_sim;  
2  
3      // Inputs  
4      reg clk;  
5      reg [15:0] SW;  
6  
7      // Outputs  
8      wire LED_CLK;  
9      wire LED_CLR;  
10     wire LED_EN;
```

```

11     wire LED_D0;
12     wire [15:0] num;
13     wire [15:0] reg_num;
14
15     // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
16     LED_DRV uut (
17         .clk(clk),
18         .SW(SW),
19         .LED_CLK(LED_CLK),
20         .LED_CLR(LED_CLR),
21         .LED_EN(LED_EN),
22         .LED_D0(LED_D0),
23         .num(num),
24         .reg_num(reg_num)
25     );
26     integer i;
27     initial begin
28         // Initialize Inputs
29         clk = 0;
30         SW = 0;
31
32         // Wait 100 ns for global reset to finish
33         SW[14] = 1;
34         SW[3] = 1; SW[2]=1; SW[1]=1; SW[0]=1; #20
35         SW[3] = 0; SW[2]=0; SW[1]=0; SW[0]=0; #20
36
37         SW[14] = 0;
38         for (i=0;i<4;i=i+1)begin
39             SW[3] = 0;#20 SW[3] = 1;#20;
40         end
41         for (i=0;i<3;i=i+1)begin
42             SW[2] = 0;#20 SW[2] = 1;#20;
43         end
44         for (i=0;i<2;i=i+1)begin
45             SW[1] = 0;#20 SW[1] = 1;#20;
46         end
47
48         SW[0] = 0;#20 SW[0] = 1;#20;

```



```

49             SW[14] = 0;
50
51             SW[15] = 1;#20
52             SW[15] = 0;
53
54         end
55     always begin
56         clk = 1; #10
57         clk = 0; #10;
58     end
59 endmodule

```

得到波形图如下:

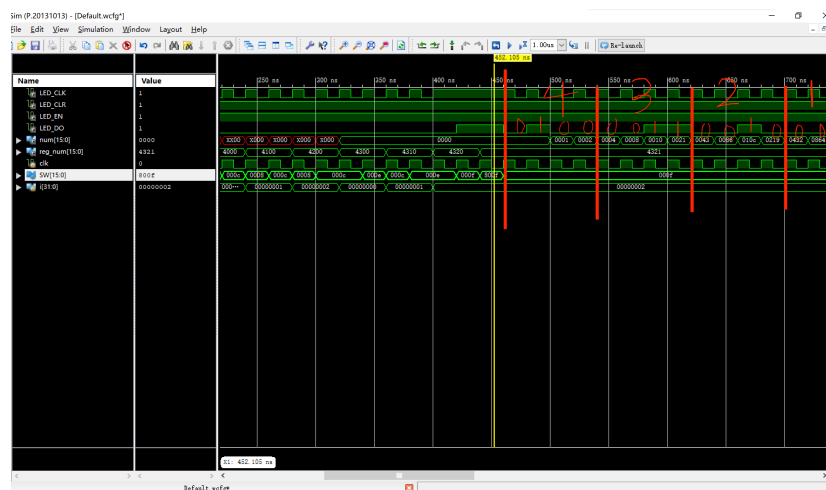


图 14: 仿真波形图

SW[15]代表我们希望模块执行的功能, SW[15]=0时 16 位数据不断向左移动一位 (最右边的填充输入为 1), SW[15]=1时读入并联输入

SW[0]到**SW[3]**分别代表由低到高的四个数字 (存在 **reg_num** 中), 每次拨动开关对应的寄存器都会存入新的值。 **SW[14]=1**时拨动对应开关会使寄存器值初始化为 0, 因此我们在最开始将所有寄存器赋为 0, 随后 **SW[14]=0**, 此后每次拨动开关对应寄存器都会自增一。通过这样我们可以将四个寄存器实现初始化为 **4321h**, 初始化结束之后将 **SW[14]=0**。与此同时我们的 **tmp** (移位寄存器的输出, 并没有在仿真中输出) 每个周期也都左移了一位。此时 **tmp** 低十六位均为 1(**ffff**) 因此 **finish=1**, 这时只要将 **SW[15]** 置为 1(**start**), 两个周期后 **num** 会通过移位的方式逐渐显示我们初始化在 **reg_num** 的数字 (**4321h**).(为什么不能立刻开始移位, 可见实验结果分析部分)

3.3 设计主板七段数码管驱动模块

1. 新建工程, 工程名称用 SEGP2S. Top Level Source Type 用 HDL
2. 用行为描述设计要求如下:
 - 利用实验 12 任务一的电路, 设计 8 个可自增的 4 位寄存器, 接入总线num[31:0]
 - 调用 8 个 MyMC14495 模块进行段码译码
 - 利用 8 个 SLReg8b 模块和 1 个触发器, 设计主板 8 位数码管驱动模块SEG_DRV

新建 Verilog 文件, 命名为 SEGP2S, 并设为 top module。设置如下代码:

```
1      module SEGP2S(  
2          input wire clk,  
3          input wire [15:0] SW,  
4          output SEG_CLK,  
5          output SEG_CLR,  
6          output SEG_EN,  
7          output SEG_DT,  
8          output wire [31:0] reg_num,  
9          output wire [63:0] num  
10     );  
11     wire [18:0] tmp;  
12     wire finish, start, SL;  
13     wire [63:0] disp_num;  
14     wire [64:0] Segment;  
15  
16     assign SEG_CLK = clk | finish;  
17     assign SEG_CLR = 1'b1;  
18     assign SEG_EN = 1'b1;  
19     assign SEG_DT = Segment[64];  
20  
21     assign finish = Segment[0] & Segment[1] & Segment[2  
22         ] & Segment[3] & Segment[4] & Segment[5] &  
        Segment[6] & Segment[7] & Segment[8] &  
        Segment[9] & Segment[10] & Segment[11] & Segment[12  
        ] & Segment[13] & Segment[14] & Segment[15] &  
        Segment[16] & Segment[17] &
```

```

23      Segment[18] & Segment[19] & Segment[20] & Segment[
24          21] & Segment[22] & Segment[23] & Segment[24] &
25          Segment[25] & Segment[26] &
26      Segment[27] & Segment[28] & Segment[29] & Segment[
27          30] & Segment[31] & Segment[32] & Segment[33] &
28          Segment[34] & Segment[35] &
29      Segment[36] & Segment[37] & Segment[38] & Segment[
30          39] & Segment[40] & Segment[41] & Segment[42] &
31          Segment[43] & Segment[44] &
32      Segment[45] & Segment[46] & Segment[47] & Segment[
33          48] & Segment[49] & Segment[50] & Segment[51] &
34          Segment[52] & Segment[53] &
35      Segment[54] & Segment[55] & Segment[56] & Segment[
36          57] & Segment[58] & Segment[59] & Segment[60] &
37          Segment[61] & Segment[62] &
38      Segment[63];
39
40      Regtrans4b m0(.clk(clk), .SW1(SW[0]), .SW2(SW[14]),
41          .num(reg_num[3:0]));
42      Regtrans4b m1(.clk(clk), .SW1(SW[1]), .SW2(SW[14]),
43          .num(reg_num[7:4]));
44      Regtrans4b m2(.clk(clk), .SW1(SW[2]), .SW2(SW[14]),
45          .num(reg_num[11:8]));
46      Regtrans4b m3(.clk(clk), .SW1(SW[3]), .SW2(SW[14]),
47          .num(reg_num[15:12]));
48      Regtrans4b m4(.clk(clk), .SW1(SW[4]), .SW2(SW[14]),
49          .num(reg_num[19:16]));
50      Regtrans4b m5(.clk(clk), .SW1(SW[5]), .SW2(SW[14]),
51          .num(reg_num[23:20]));
52      Regtrans4b m6(.clk(clk), .SW1(SW[6]), .SW2(SW[14]),
53          .num(reg_num[27:24]));
54      Regtrans4b m7(.clk(clk), .SW1(SW[7]), .SW2(SW[14]),
55          .num(reg_num[31:28]));
56
57      SegmentDecoder m16(.hex(reg_num[3:0]), .Segment(
58          disp_num[7:0]));
59      SegmentDecoder m17(.hex(reg_num[7:4]), .Segment(
60          disp_num[15:8]));

```

```

41     SegmentDecoder m18(.hex(reg_num[11:8]), .Segment(
        disp_num[23:16]));
42     SegmentDecoder m19(.hex(reg_num[15:12]), .Segment(
        disp_num[31:24]));
43     SegmentDecoder m20(.hex(reg_num[19:16]), .Segment(
        disp_num[39:32]));
44     SegmentDecoder m21(.hex(reg_num[23:20]), .Segment(
        disp_num[47:40]));
45     SegmentDecoder m22(.hex(reg_num[27:24]), .Segment(
        disp_num[55:48]));
46     SegmentDecoder m23(.hex(reg_num[31:28]), .Segment(
        disp_num[63:56]));

47
48     SLReg9b m8(.clk(clk), .S_L(SL), .s_in(1'b1), .p_in
        ({disp_num[7:0], 1'b0}), .Q(Segment[8:0]));
49     SLReg8b m9(.clk(clk), .S_L(SL), .s_in(Segment[8]),
        .p_in(disp_num[15:8]), .Q(Segment[16:9]));
50     SLReg8b m10(.clk(clk), .S_L(SL), .s_in(Segment[16])
        , .p_in(disp_num[23:16]), .Q(Segment[24:17]));
51     SLReg8b m11(.clk(clk), .S_L(SL), .s_in(Segment[24])
        , .p_in(disp_num[31:24]), .Q(Segment[32:25]));
52     SLReg8b m12(.clk(clk), .S_L(SL), .s_in(Segment[32])
        , .p_in(disp_num[39:32]), .Q(Segment[40:33]));
53     SLReg8b m13(.clk(clk), .S_L(SL), .s_in(Segment[40])
        , .p_in(disp_num[47:40]), .Q(Segment[48:41]));
54     SLReg8b m14(.clk(clk), .S_L(SL), .s_in(Segment[48])
        , .p_in(disp_num[55:48]), .Q(Segment[56:49]));
55     SLReg8b m15(.clk(clk), .S_L(SL), .s_in(Segment[56])
        , .p_in(disp_num[63:56]), .Q(Segment[64:57]));

56
57     //assign SL = 1'b0;
58     SR_LATCH m24(.S(start & finish), .R(~finish),.Q(SL)
        );

59
60     LED m26(.clk(SEG_CLK), .s_in(SEG_DT), .num(num));
61
62     Load_Gen m25(.clk(clk), .btn_in(SW[15]), .Load_out(
        start));

```

63

64

`endmodule`

其中 LED 与第二部分基本相同，SegmentDecoder 是将十六进制数字转化为数码管亮暗的编号，具体可以用 case 语句实现（也可以使用 MyMC14495 模块）

```

1      module SegmentDecoder(
2          input [3:0] hex,
3          output reg [7:0] Segment
4      );
5          always @*
6          begin
7              case(hex)
8                  4'h0: Segment[7:0] <= 8'b01000000;
9                  4'h1: Segment[7:0] <= 8'b01111001;
10                 4'h2: Segment[7:0] <= 8'b00100100;
11                 4'h3: Segment[7:0] <= 8'b00110000;
12                 4'h4: Segment[7:0] <= 8'b00011001;
13                 4'h5: Segment[7:0] <= 8'b00010010;
14                 4'h6: Segment[7:0] <= 8'b00000010;
15                 4'h7: Segment[7:0] <= 8'b01111000;
16                 4'h8: Segment[7:0] <= 8'b00000000;
17                 4'h9: Segment[7:0] <= 8'b00001000;
18                 4'hA: Segment[7:0] <= 8'b00001000;
19                 4'hB: Segment[7:0] <= 8'b00000011;
20                 4'hC: Segment[7:0] <= 8'b01000110;
21                 4'hD: Segment[7:0] <= 8'b00100001;
22                 4'hE: Segment[7:0] <= 8'b00000110;
23                 4'hF: Segment[7:0] <= 8'b00001110;
24             endcase
25         end
26     endmodule

```

3. 自行设计激励代码，对驱动模块进行仿真
仿真要求：

- 在 Top 模块中将 num 总线输出，以 16 进制显示

- 操作SW[7:0]，将 8 个寄存器初值设为学号后 8 位，拨动SW[15]启动移位，观察SEGCLK和SEGDT的输出

仿真代码如下：

```

1      module SEGP2S_sim;
2
3      // Inputs
4      reg clk;
5      reg [15:0] SW;
6
7      // Outputs
8      wire SEG_CLK;
9      wire SEG_CLR;
10     wire SEG_EN;
11     wire SEG_DT;
12     wire [31:0] reg_num;
13     wire [63:0] num;
14
15     // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
16     SEGP2S uut (
17         .clk(clk),
18         .SW(SW),
19         .SEG_CLK(SEG_CLK),
20         .SEG_CLR(SEG_CLR),
21         .SEG_EN(SEG_EN),
22         .SEG_DT(SEG_DT),
23         .reg_num(reg_num),
24         .num(num)
25     );
26     integer i;
27     initial begin
28         // Initialize Inputs
29         clk = 0;
30         SW = 0;
31
32         // Wait 100 ns for global reset to finish
33
34         // Add stimulus here

```

```

35
36     SW[14] = 1;
37     for(i=0;i<8;i=i+1)begin
38         SW[i] = 1;
39     end
40     #25
41     for(i=0;i<8;i=i+1)begin
42         SW[i] = 0;
43     end
44     #25
45
46     SW[14] = 0;
47     for(i=0;i<8;i=i+1)begin
48         SW[i] = 0;
49     end
50
51     SW[7] = 1; #20 SW[7] = 0; #25
52     SW[5] = 1; #20 SW[5] = 0; #25
53     for(i=0;i<6;i=i+1)begin
54         SW[3] = 1; #20 SW[3] = 0; #25;
55     end
56     SW[2] = 1; #25 SW[2] = 0; #25
57
58     for(i=0;i<8;i=i+1)begin
59         SW[1] = 1; #25 SW[1] = 0; #25;
60     end
61
62     for(i=0;i<2;i=i+1)begin
63         SW[0] = 1; #25 SW[0] = 0; #25;
64     end
65     SW[14] = 0;
66     #500
67     SW[15] = 1;#20
68     SW[15] = 0;
69
70 end
71     always begin
72         clk = 1; #10

```

```

73         clk = 0; #10;
74     end
75
76 endmodule

```

仿真波形如下:

- (a) 最开始初始化 `reg_num` 为学号后八位。`SW[14]=1` 拨动各个开关实现对八个寄存器的清零；然后 `SW[14]=1` 开始初始化各个寄存器的值，每次拨动 `SW[i]` 可以让第 `i` 个寄存器的值加 1(`i:0..7`)

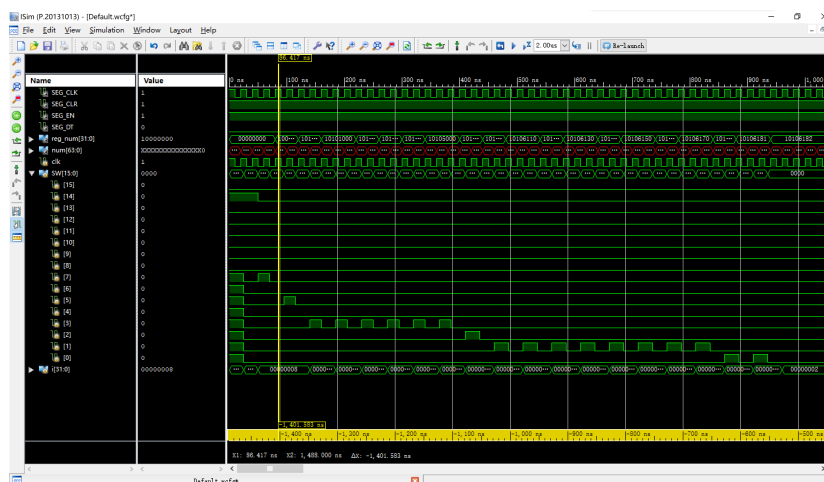


图 15: 仿真波形图 1

- (b) 等待输出的 `num` 全零后，说明我们的移位寄存器 (`segment`, 仿真中间没有显示) 已经将所有 0 移出寄存器，现在移位寄存器内 `[63:0]` 的值为全 1, 因此 `finish=1`.

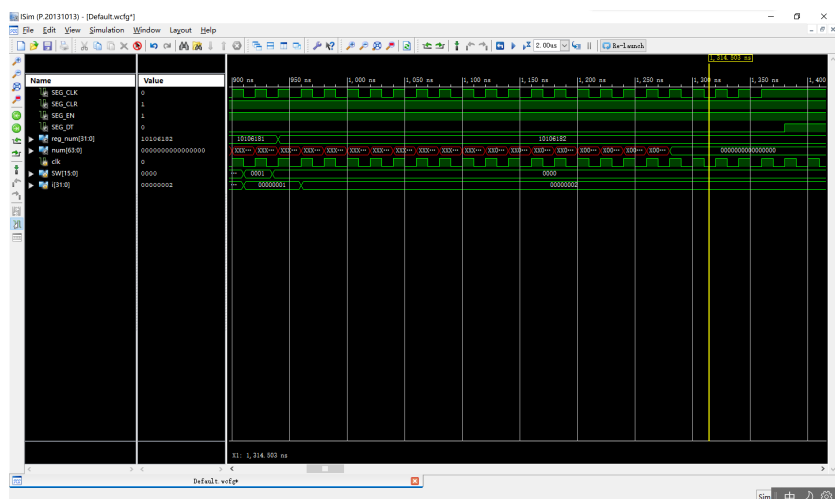


图 16: 仿真波形图 2

(c) 和 2 中一样拨动 SW[15] 之后等待两个周期后开始移位

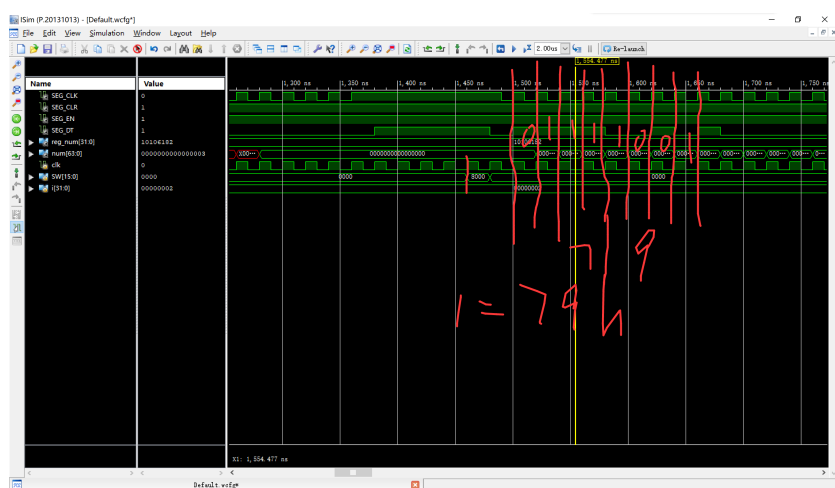



图 17: 仿真波形图 3

四、实验结果分析


相关结果都已经在前文写出。实验结果基本符合要求：仿真激励波形与真值表都相对应；仿真结果和 Verilog 代码在前文已经给出。

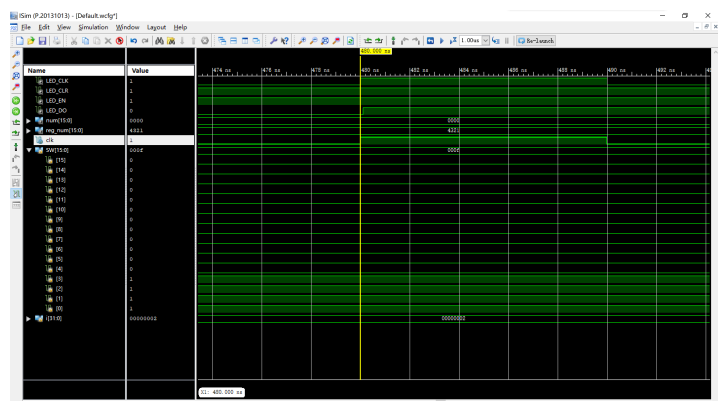4.1 分析硬件描述代码

第二个实验，起初我们是将两个八位移位寄存器拼在一起形成十六位寄存器，但这样会一直移位，无法实现 num 读取外部并行输入后便不再移位的操作。



(a) 任务 2 延迟

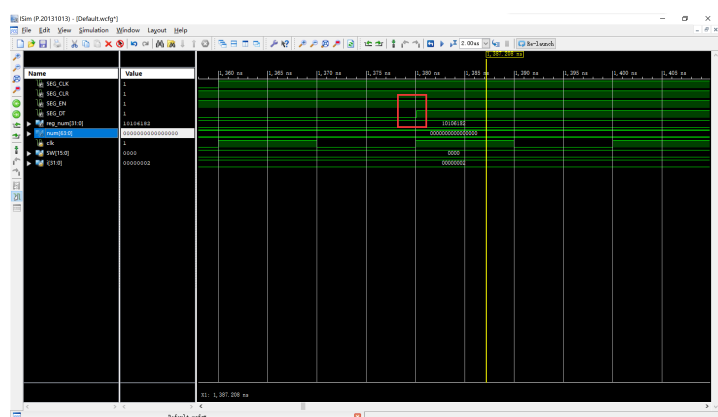

(b) 任务 3 延迟

图 19: 分析仿真

五、讨论与心得

这次的实验仿真难上了很多，我也反复和室友、助教哥哥探讨才得以顺利完成。好在终于要结束了！

再接再厉，继续努力！