

浙江大学

本科实验报告

课程名称:	计算机逻辑设计基础
姓 名:	秦嘉俊
学 院:	竺可桢学院
系:	所在系
专 业:	计算机科学与技术
学 号:	3210106182
指导教师:	董亚波

2022 年 12 月 10 日

浙江大学实验报告

课程名称: 计算机逻辑设计基础 实验类型: 综合

实验项目名称: 寄存器和寄存器传输设计

学生姓名: 秦嘉俊 专业: 计算机科学与技术 学号: 3210106182

同组学生姓名: 钟梓航 指导老师: 董亚波

实验地点: 东 4-509 实验日期: 2022 年 11 月 23 日

一、实验目的和要求

1. 掌握寄存器传输电路的工作原理
2. 掌握寄存器传输电路的设计方法
3. 掌握 ALU 和寄存器传输电路的综合应用

二、实验内容和原理

实验设备

- 装有 Xilinx ISE 14.7 的计算机 1 台
- SWORD 开发板 1 套

内容

1. 任务: 基于 ALU 的数据传输应用设计

原理

2.1 寄存器

- 一组二进制存储单元
- 一个寄存器可以用于存储一系列二进制值，通常用于进行简单数据存储、移动和处理等操作
- 能存储信息并保存多个时钟周期，能用信号来控制“保存”或“加载”信息

2.1.1 采用门控时钟的寄存器

- 如果 Load 信号为 1，允许时钟信号通过，如果为 0 则阻止时钟信号通过
- 例如：对于上升沿触发的边沿触发器或负向脉冲触发的主从触发器：

 


图 1: 采用门控时钟的寄存器

2.1.2 采用 Load 控制反馈的寄存器

进行有选择地加载寄存器的更可靠方法是：保证时钟的连续性；且选择性地使用加载控制来改变寄存器的内容

 


图 2: 采用 Load 控制反馈的寄存器

Verilog 代码如下

```
1      ... ..
2      reg [3:0] OUT;
3      ... ..
4      always @ (posedge clk) begin
5          if (Load) OUT <= IN;
6      end
7      ... ..
```

2.2 寄存器传输

2.2.1 寄存器传输方式

- 寄存器传输：寄存器中数据的传输和处理。
- 三个基本单元：寄存器组、操作、操作控制。
- 基本操作：加载、计数、移位、加法、按位操作等。

 


图 3: 寄存器传输示意图

2.2.2 采用寄存器传输原理的寄存器

- 功能：SW[2] 拨动一次，计一次数
- Load 控制模块——在 SW[2] 的上升沿产生 1 个时钟周期宽度的 Load 信号
- 自增/自减器可以用 4 位加减法器实现
- 功能：
 - SW[2]：寄存器加载
 - SW[0]：向上/下计数
 - SW[15]：寄存器清零

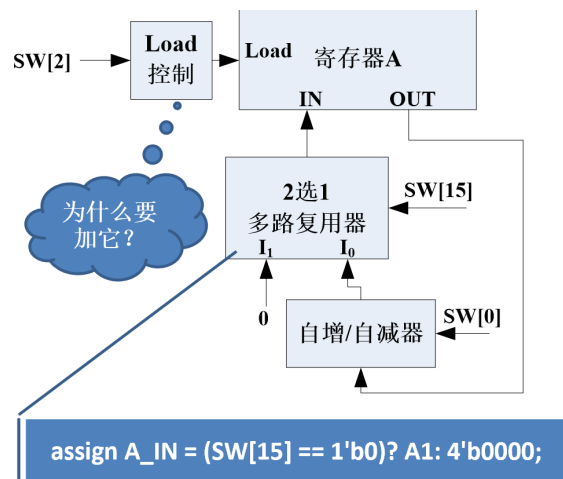


图 4: 采用寄存器传输原理的寄存器

 


图 5: 波形图

Verilog 代码如下

```

1  module Load_Gen(
2      input wire clk,
3      input wire clk_1ms,
4      input wire btn_in,
5      output reg Load_out
6  );
7      initial Load_out = 0;
8      wire btn_out;
9      reg old_btn;
10     pbdebounce p0(clk_1ms, btn_in, btn_out); //防抖动
11     always@(posedge clk) begin
12         if ((old_btn == 1'b0) && (btn_out == 1'b1)) //btn 出现上升
13             Load_out <= 1'b1;

```

```

14     else
15         Load_out <= 1'b0;
16     end
17     always@(posedge clk) begin //保存上一个周期 btn 的状态
18         old_btn <= btn_out;
19     end
20     endmodule

```

2.3 基于多路选择器总线的寄存器传输

- 由一个多路选择器驱动的总线可以降低硬件开销。
- 这个结构不能实现多个寄存器相互之间的并行传输操作。

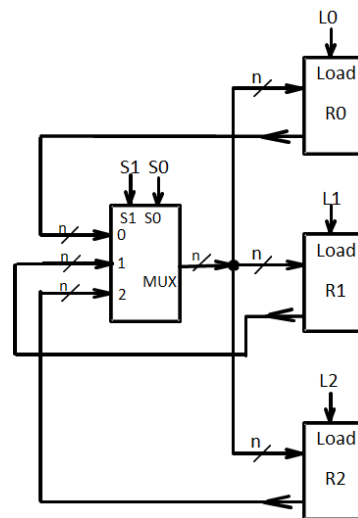


图 6: 基于多路选择器总线的寄存器传输 (1)

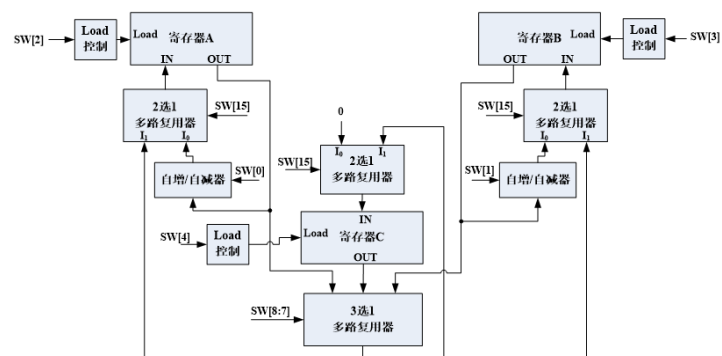


图 7: 基于多路选择器总线的寄存器传输 (2)

- SW[2]、SW[3]、SW[4]：更新 A、B、C 寄存器，更新的值由 SW[15] 和 SW[0]、SW[1] 决定。
- SW[15]=0：初始化各寄存器。
- SW[15]=1：A、B、C 寄存器之间相互传输，源寄存器由 SW[8:7] 确定。

2.4 寄存器传输应用设计

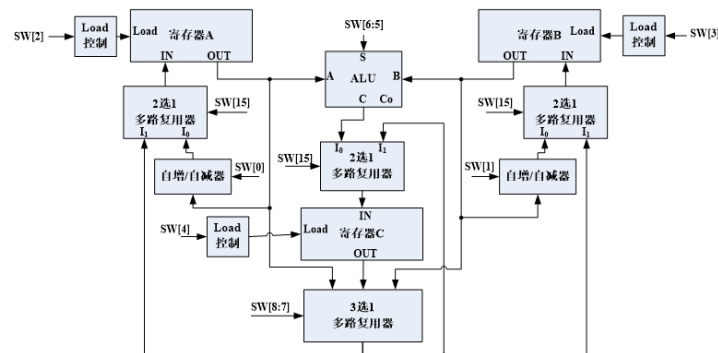


图 8: 寄存器传输应用设计

- 功能：在上一个任务基础上，可以用 A 与 B 的 ALU 计算结果初始化 C
- SW[15]=0：初始化 A、B 寄存器，ALU 运算输出控制
- SW[15]=1：A、B、C 寄存器之间相互传输

三、实验过程和数据记录

3.1 采用寄存器传输原理设计计数器

任务一，我们需要验证寄存器的设置初值功能；验证寄存器自增、自减功能；合理设计 4 位数码管上的显示内容

1. 新建工程文件，命名为 MyRegCounter，Top Level Source Type 为 HDL。
2. 新建类型为 Verilog 的源文件，命名为 MyRegister4b，用 Verilog 代码设计。
输入 Verilog 代码如下：

```

1      module MyRegister4b(
2          input wire clk,
3          input [3:0] IN,
4          input wire Load,
5          output reg [3:0] OUT
6      );
7          initial OUT = 0;
8          always @ (posedge clk) begin
9              if (Load) OUT <= IN;
10             end
11     endmodule

```

3. 新建类型为 Verilog 的源文件，命名为 Load_Gen，用 Verilog 代码设计，参照 2.2.2 中代码。
4. 将需要调用的模块的.v 文件或者.sch 文件，以及必要的.sym 文件复制到工程文件目录下，并添加到工程文件中。
5. 新建类型为 Verilog module 的源文件，命名为 top，并右键 Set as Top Module。用 Verilog 代码设计，具体如下所示。

```

1      module top(
2          input clk,
3          input SW[15:0],
4          output [3:0] AN,
5          output [7:0] Segment
6      );
7
8      wire Load_A;
9      wire [3:0] A, A_IN, A1;
10     wire [31:0] clk_div;
11
12     MyRegister4b RegA(.clk(clk), .IN(A_IN), .Load(
13         Load_A), .OUT(A));
14     Load_Gen m0(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17]), .
15         btn_in(SW[2]),
16         .Load_out(Load_A)); //寄存器 A 的 Load 信号
17     clkdiv m3(clk, 1'b0, clk_div);

```



```

16         AddSub4b m4(.A(A), .B(4'b0001), .Ctrl(SW[0]), .S(A1
           )); //自增/自减逻辑
17         assign A_IN = (SW[15] == 1'b0)? A1: 4'b0000; //2 选
           1 多路复用器, 复位寄存器初值
18         DispNum m8(.clk(clk), .HEXS({A, A1, A_IN, 4'b0000})
           , .LES(4'b0),
19         .points(4'b0), .RST(1'b0), .AN(AN), .Segment(
           Segment));
20     endmodule

```

6. 准备仿真

(a) 修改 Load_Gen 模块代码

- 去掉输入引脚: input wire clk_1ms
- 去掉按键去抖模块: pbdebounce p0(...)

得到代码如下:

```

1         module Load_Gen(
2             input wire clk,
3             input wire clk_1ms,
4             input wire btn_in,
5             output reg Load_out
6         );
7             initial Load_out = 0;
8             reg old_btn;
9             // pbdebounce p0(clk_1ms, btn_in, btn_out);
10            always@(posedge clk) begin
11                if ((old_btn == 1'b0) && (btn_in == 1'
                    b1)) //btn出现上升沿
12                    Load_out <= 1'b1;
13                else
14                    Load_out <= 1'b0;
15            end
16            always@(posedge clk) begin //
                保存上一个周期btn的状态
17                old_btn <= btn_in;
18            end
19

```

(b) 修改 top.v 模块代码

- 去掉 DispNum m8(...) 模块，不做数码管输出
- 模块输入端口增加 output wire [15:0] num
- 模块输出端口去掉 AN, SEGMENT
- 模块内增加 assign num={A, A1, A_IN, 4'b0000};
- 把 A 寄存器、A 寄存器自增/自减 1 的结果，寄存器 A 输入这 3 个数据作为仿真结果输出 num

得到代码如下:

```

1      module top(
2          input clk,
3          input [15:0]SW,
4          output wire [15:0] num
5          // output [3:0] AN,
6          // output [7:0] Segment
7
8      );
9
10     wire Load_A;
11     wire [3:0] A, A_IN, A1;
12     wire [31:0] clk_div;
13
14     assign num = {A, A1, A_IN, 4'b0000};
15
16     MyRegister4b RegA(.clk(clk), .IN(A_IN), .
17         Load(Load_A), .OUT(A));
18     Load_Gen m0(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17]
19         ), .btn_in(SW[2]),
20         .Load_out(Load_A)); //寄存器 A 的 Load 信号
21     clkdiv m3(clk, 1'b0, clk_div);
22     AddSub4b m4(.A(A), .B(4'b0001), .Ctrl(SW[0]
23         ), .S(A1)); //自增/自减逻辑
24     assign A_IN = (SW[15] == 1'b0)? A1: 4'b0000
25         ; //2 选 1 多路复用器，复位寄存器初值
26     // DispNum m8(.clk(clk), .HEXS({A, A1, A_IN,
27         4'b0000}), .LES(4'b0),

```

```

23         // .points(4'b0), .RST(1'b0), .AN(AN), .
           Segment(Segment));
24     endmodule

```

(c) 仿真

仿真代码如下：

```

1         module top_sim;
2
3         // Inputs
4         reg clk;
5         reg [15:0]SW;
6
7         // Outputs
8         wire [15:0]num;
9
10        // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
11        top uut (
12            .clk(clk),
13            .SW(SW),
14            .num(num)
15        );
16        // assign SW[15:0] = 15'b0000_0000_0000_0000;
17
18        initial begin
19            // Initialize Inputs
20            SW = 0;
21            SW[15] = 1;
22            SW[2] = 0; #50
23            SW[2] = 1; #40
24            SW[15] = 0;
25            SW[0] = 0;
26            SW[2] = 0; #60
27            SW[2] = 0; #50
28            SW[2] = 1; #50
29            SW[2] = 0; #50
30            SW[2] = 1; #50
31            SW[2] = 0; #50
32            // Wait 100 ns for global reset to finish

```

```

33             #100;
34
35             // Add stimulus here
36         end
37
38         always begin
39             clk = 1;#10
40             clk = 0;#10;
41
42         end
43
44     endmodule

```

得到波形图如下 SW[15]=1 的时候我们的 2-1Mux 会选择 0，用来对寄存器进行初始化。而我们每次拨动并拨回 SW[2] 就能使寄存器写入新的值 (A_IN) 在这里我们的仿真输出 num 分别表示 A(寄存器里的值)A1(A 自增后的值)A_IN(将要写入 A 的值)，根据原理图可以知道 $A1=A+1$ ，当 SW[15]=1 时 A_IN=0, SW[15]=0 时 A_IN=A1;

3.2 基于多路选择器总线的寄存器传输

任务二，我们需要验证 A、B、C 寄存器的设置初值功能；验证 A、B 寄存器的自增、自减功能；验证 A、B、C 寄存器之间的传输功能；合理设计 4 位数码管上的显示内容

1. 新建工程文件，命名为 RegDataPathTrans，Top Level Source Type 为 HDL。
2. 将需要调用的模块的.v 文件或者.sch 文件，以及必要的.sym 文件复制到工程文件目录下，并添加到工程文件中。
3. 新建类型为 Verilog 的源文件，命名为 top，并右键 Set as Top Module。用 Verilog 代码设计，top.v 代码如下：

```

1     module top(
2         input clk,
3         input [15:0] SW,
4         output [3:0] AN,
5         output [7:0] Segment
6     );
7     wire Load_A, Load_B, Load_C;

```

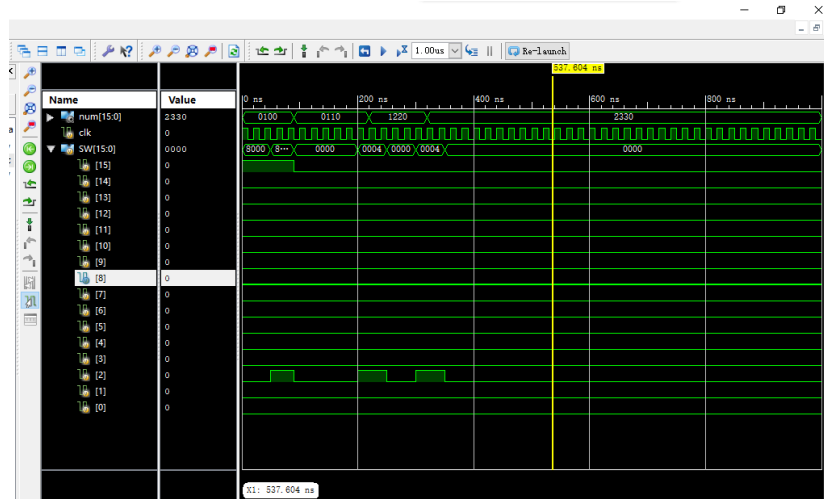


图 9: 仿真波形图

```

8      wire [3:0] A_IN, A_IO, A_OUT;
9      wire [3:0] B_IN, B_IO, B_OUT;
10     wire [3:0] C_IN, C_IO, C_OUT;
11     wire [3:0] I1;
12     wire [31:0] clk_div;

13
14     clkdiv m0(clk, 1'b0, clk_div);

15
16     MyRegister4b m1(.clk(clk), .IN(A_IN), .Load(Load_A
17     ), .OUT(A_OUT));
18     Load_Gen m2(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17]), .
19     btn_in(SW[2]),
20     .Load_out(Load_A)); //寄存器 A 的 Load 信号
21     AddSub4b m3(.A(A_OUT), .B(4'b0001), .Ctrl(SW[0]),
22     .S(A_IO)); //自增/自减逻辑
23     assign A_IN = (SW[15] == 1'b0)? A_IO: I1; //2 选 1
24     //多路复用器, 复位寄存器初值
25
26     MyRegister4b m4(.clk(clk), .IN(B_IN), .Load(Load_B
27     ), .OUT(B_OUT));
28     Load_Gen m5(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17]), .
29     btn_in(SW[3]),
30     .Load_out(Load_B)); //寄存器 B 的 Load 信号
31     AddSub4b m6(.A(B_OUT), .B(4'b0001), .Ctrl(SW[1]),

```

```

        .S(B_I0)); //自增/自减逻辑
26     assign B_IN = (SW[15] == 1'b0)? B_I0: I1; //2 选 1
        多路复用器，复位寄存器初值
27
28     MyRegister4b m7(.clk(clk), .IN(C_IN), .Load(Load_C
        ), .OUT(C_OUT));
29     Load_Gen m8(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17]), .
        btn_in(SW[4]),
30     .Load_out(Load_C)); //寄存器 C 的 Load 信号
31     assign C_IN = (SW[15] == 1'b1)? I1: 4'b0000; //2
        选 1 多路复用器，复位寄存器初值
32
33     Mux4to1b4 m9( .I0(A_OUT), .I1(B_OUT), .I2(C_OUT),
        .I3(4'b0000), .S(SW[8:7]), .o(I1) );
34
35     DispNum m10(.clk(clk), .HEXS({A_OUT, B_OUT, C_OUT,
        4'b0000}), .LES(4'b0),
36     .points(4'b0), .RST(1'b0), .AN(AN), .Segment(
        Segment));
37     endmodule

```

3.3 基于 ALU 的数据传输应用设计

任务三，我们需要验证 A、B、C 寄存器的设置初值功能；验证 A、B 寄存器的自增、自减功能；验证 ALU 运算功能；验证寄存器传输功能；合理设计 4 位数数码管上的显示内容；

1. 新建工程文件，命名为 MyALUTrans，Top Level Source Type 为 HDL。
2. 将需要调用的模块的.v 文件或者.sch 文件，以及必要的.sym 文件复制到工程文件目录下，并添加到工程文件中。
3. 新建类型为 verilog 的源文件，命名为 top，并右键 Set as Top Module。用 Verilog 代码设计。top.v 代码如下：

```

1     module top(
2         input clk,
3         input [15:0] SW,
4         output [3:0] AN,

```

```

5      output [7:0] Segment
6  );
7      wire Load_A, Load_B, Load_C, carry;
8      wire [3:0] A_IN, A_I0, A_OUT;
9      wire [3:0] B_IN, B_I0, B_OUT;
10     wire [3:0] C_IN, C_I0, C_OUT;
11     wire [3:0] I1, I0;
12     wire [31:0] clk_div;
13
14     clkdiv m0(clk, 1'b0, clk_div);
15
16     MyRegister4b m1(.clk(clk), .IN(A_IN), .Load(Load_A
17         ), .OUT(A_OUT));
18     Load_Gen m2(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17]), .
19         btn_in(SW[2]),
20         .Load_out(Load_A)); //寄存器 A 的 Load 信号
21     AddSub4b m3(.A(A_OUT), .B(4'b0001), .Ctrl(SW[0]),
22         .S(A_I0)); //自增/自减逻辑
23     assign A_IN = (SW[15] == 1'b0)? A_I0: I1; //2 选 1
24         多路复用器, 复位寄存器初值
25
26     MyRegister4b m4(.clk(clk), .IN(B_IN), .Load(Load_B
27         ), .OUT(B_OUT));
28     Load_Gen m5(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17]), .
29         btn_in(SW[3]),
30         .Load_out(Load_B)); //寄存器 B 的 Load 信号
31     AddSub4b m6(.A(B_OUT), .B(4'b0001), .Ctrl(SW[1]),
32         .S(B_I0)); //自增/自减逻辑
33     assign B_IN = (SW[15] == 1'b0)? B_I0: I1; //2 选 1
34         多路复用器, 复位寄存器初值
35
36     MyRegister4b m7(.clk(clk), .IN(C_IN), .Load(Load_C
37         ), .OUT(C_OUT));
38     Load_Gen m8(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17]), .
39         btn_in(SW[4]),
40         .Load_out(Load_C)); //寄存器 C 的 Load 信号
41     assign C_IN = (SW[15] == 1'b1)? I1: I0; //2 选 1
42         多路复用器, 复位寄存器初值

```

```

32
33         myALU m9( .S(SW[6:5]), .A(A_OUT), .B(B_OUT), .C(I0
           ), .Co(carry) );
34         Mux4to1b4 m10( .I0(A_OUT), .I1(B_OUT), .I2(C_OUT),
           .I3(4'b0000), .S(SW[8:7]), .o(I1) );
35
36         DispNum m11(.clk(clk), .HEXS({A_OUT, B_OUT, C_OUT,
           3'b000, carry}), .LES(4'b0),
37         .points(4'b0), .RST(1'b0), .AN(AN), .Segment(
           Segment));
38     endmodule

```

4. 准备仿真

(a) 修改 Load_Gen 模块代码，同上，这里不再重复

(b) 修改 top.v 模块代码

- 不输出 AN, SEGMENT, 增加 assign num={A, B, C, Bus}, 并作为 Top 模块的输出引脚进行观察
- Bus 是 3 选 1 多路复用器的输出结果，即为总线数据

得到代码如下：

```

1         module top(
2             input clk,
3             input [15:0] SW,
4             output wire [15:0] num
5             // output [3:0] AN,
6             // output [7:0] Segment
7         );
8             wire Load_A, Load_B, Load_C, carry;
9             wire [3:0] A_IN, A_I0, A_OUT;
10            wire [3:0] B_IN, B_I0, B_OUT;
11            wire [3:0] C_IN, C_I0, C_OUT;
12            wire [3:0] I1, I0;
13            wire [31:0] clk_div;
14
15            assign num={A_OUT, B_OUT, C_OUT, I1};
16            clkdiv m0(clk, 1'b0, clk_div);
17

```



```

18      MyRegister4b m1(.clk(clk), .IN(A_IN), .
        Load(Load_A), .OUT(A_OUT));
19      Load_Gen m2(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17
        ]), .btn_in(SW[2]),
20      .Load_out(Load_A)); //寄存器 A 的 Load 信
        号
21      AddSub4b m3(.A(A_OUT), .B(4'b0001), .Ctrl(
        SW[0]), .S(A_I0)); //自增/自减逻辑
22      assign A_IN = (SW[15] == 1'b0)? A_I0: I1;
        //2 选 1 多路复用器, 复位寄存器初值
23
24      MyRegister4b m4(.clk(clk), .IN(B_IN), .
        Load(Load_B), .OUT(B_OUT));
25      Load_Gen m5(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17
        ]), .btn_in(SW[3]),
26      .Load_out(Load_B)); //寄存器 B 的 Load 信
        号
27      AddSub4b m6(.A(B_OUT), .B(4'b0001), .Ctrl(
        SW[1]), .S(B_I0)); //自增/自减逻辑
28      assign B_IN = (SW[15] == 1'b0)? B_I0: I1;
        //2 选 1 多路复用器, 复位寄存器初值
29
30      MyRegister4b m7(.clk(clk), .IN(C_IN), .
        Load(Load_C), .OUT(C_OUT));
31      Load_Gen m8(.clk(clk), .clk_1ms(clk_div[17
        ]), .btn_in(SW[4]),
32      .Load_out(Load_C)); //寄存器 C 的 Load 信
        号
33      assign C_IN = (SW[15] == 1'b1)? I1: I0; //
        2 选 1 多路复用器, 复位寄存器初值
34
35      myALU m9( .S(SW[6:5]), .A(A_OUT), .B(B_OUT
        ), .C(I0), .Co(carry) );
36      Mux4to1b4 m10( .I0(A_OUT), .I1(B_OUT), .I2
        (C_OUT), .I3(4'b0000), .S(SW[8:7]), .o(
        I1) );
37
38      // DispNum m11(.clk(clk), .HEXS({A_OUT, B_OUT,

```

```

39         C_OUT, 3'b000, carry}}, .LES(4'b0),
        // .points(4'b0), .RST(1'b0), .AN(AN), .
        Segment(Segment));
40     endmodule

```

5. 仿真

仿真代码如下

```

1     module sim;
2
3     // Inputs
4     reg clk;
5     reg [15:0] SW;
6
7     // Outputs
8     wire [15:0] num;
9
10    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
11    top uut (
12        .clk(clk),
13        .SW(SW),
14        .num(num)
15    );
16
17    initial begin
18        // Initialize Inputs
19
20        SW = 0;
21        SW[15] = 0;
22
23        SW[0] = 0;
24        SW[2] = 1;#50
25        SW[2] = 0;#50
26        SW[2] = 1;#50
27        SW[2] = 0;#50
28        SW[2] = 1;#50
29        SW[2] = 0;#50
30        SW[2] = 1;#50
31        SW[2] = 0;#50

```

```

32
33         SW[1] = 1;
34         SW[3] = 1;#50
35         SW[3] = 0;#50
36         SW[3] = 1;#50
37         SW[3] = 0;#50;
38
39         SW[6:5] = 2'b01;
40         SW[4] = 1;#50
41         SW[4] = 0;#50;
42
43         SW[15] = 1;
44         SW[8:7] = 2'b10;
45         SW[2] = 1; #50
46         SW[2] = 0; #50;
47
48         SW[8:7] = 2'b01;
49         SW[4] = 1;#50
50         SW[4] = 0;#50;
51     end
52
53
54     always begin
55         clk = 1;#10
56         clk = 0;#10;
57
58     end
59 endmodule

```

得到波形图如下

 


图 11: 波形图（节选）

五、讨论与心得

本次实验全部使用了 Verilog 代码实现，不用再画电路图，也不涉及仿真，这样最好是能在实验板旁开始做实验，有问题能及时找出。可惜的是实验课因为疫情停了，没能及时验收，也不知道什么时候能回归（好在我提前蹭了另一个是一颗已经做好并上板，喜）

反转了，提前写好报告做完实验，但是上板没有拍照片！悲，谁能想到线下课直接取消了！以后都要仿真，这次也是好好熟悉了一下流程，最开始听老师讲的时候有点畏惧，一直不愿开始，直到周末要结束时，慢慢告诉自己开始尝试，发现其实也不过如此！

再接再厉，继续努力！