

本科实验报告

课程名称:		计算机组成与设计			
姓	名:	秦嘉俊			
学	院:	竺可桢学院			
专	业:	计算机科学与技术			
指导教师:		刘海风			

2023年6月10日

浙江大学实验报告

Lab6

课程名称: _	计算机组成与设计				_ 实验	益类型:		综合			
实验项目名称:	Cache 设计										
学生姓名: _	秦嘉俊	学号:	_3210106182	2_	同组学	生姓名:		张瑞			
实验地点:	玉湖七幢	629	实验日期:	202	3 年	£ 6	月	11	Н		

一、操作方法与实验步骤

1.1 设计缓存模块 Cache

新建工程 Lab6, 进入工程新建源文件 cache.v, 输入如下 Verilog 代码

```
2 'define IDLE 2'd0
 'define COMPARE_TAG 2'd1
 'define ALLOCATE 2'd2
 'define WRITE_BACK 2'd3
7 module cache(
    input clk,
    input rst,
    input [31:0] addr,
    input [31:0] write_data, // 1 word 要写的字
    input [127:0] mem_data, // 4 words 从内存中来的
                       // 0 表示无请求, 1 表示读, 2 表示写
    input [1:0] MemRW,
    input memory_ready,
    output reg MemRW_out, // miss 时要从内存里读还是写
                               // 表示 cache 读写是否完成
    output reg ready,
    output reg [127:0] mem_data_out, // dirty bit 的时候要写回
    output reg [31:0] data
```

```
);
19
      reg [153:0] cache_data [127:0][1:0];
20
21
      wire [1:0] offset = addr[1:0];
22
      wire [6:0] index = addr[8:2];
      wire [22:0] tag = addr[31:9];
24
      reg [1:0] state;
25
26
      always @(posedge clk or posedge rst) begin
27
         if (rst) begin
28
            state <= 'IDLE;</pre>
29
         end
         else begin
31
            case(state)
32
                'IDLE: begin
33
                   MemRW_out <= 0;</pre>
34
                   ready <= 0;
35
                   // 是否有有效请求
36
                   if (MemRW = 1 || MemRW = 2) state <= 'COMPARE_TAG;</pre>
                   else state <= 'IDLE;</pre>
                end
39
                'COMPARE_TAG: begin
40
                   // hit
41
                   if (cache_data[index][0][153] = 1'b1 \& cache_data[
42
                       index][0][150:128] = tag) begin
                       if (MemRW = 2) begin
43
                          cache_data[index][0][(offset*32)+:32] <=</pre>
                             write_data;
                          cache_data[index][0][152] <= 1'b1;
45
                          cache_data[index][0][151] <= 1'b1;
46
                      end
47
                      else data <= cache_data[index][0][(offset*32)+:32</pre>
48
                          ];
                       state <= 'IDLE;
                       ready <= 1;
50
                   end
51
                   else if (cache_data[index][1][153] = 1'b1 \&\&
52
                       cache_data[index][1][150:128] = tag) begin
```

```
if (MemRW = 2) begin
53
                          cache_data[index][1][(offset*32)+:32] <=</pre>
54
                             write_data;
                          cache_data[index][1][152] <= 1'b1;
55
                          cache_data[index][1][151] <= 1'b1;
                      end
57
                      else data <= cache_data[index][1][(offset*32)+:32</pre>
58
                          ];
                       state <= 'IDLE;
                      ready <= 1;
60
                   end
61
                   // miss
                   else begin
63
                       if (cache_data[index][0][152] = 1 || cache_data[
64
                          index][1][152] = 1) begin
                          state <= 'WRITE_BACK;</pre>
                          MemRW_out <= 1;</pre>
66
                      end
67
                      else begin
                          state <= 'ALLOCATE;</pre>
                          MemRW_out <= 0;</pre>
70
                      end
71
                       ready <= 0;
72
                   end
73
                end
74
                'ALLOCATE: begin
75
                   if (memory_ready = 1) begin // 访问内存结束了
76
                   // lru 策略
77
                       if (cache_data[index][0][151] = 1) begin // 替换
78
                          另一个缓存块
                          cache_data[index][0][151] <= 1'b0;
79
                          cache_data[index][1][151] <= 1'b1;
80
                          cache_data[index][1][153] <= 1'b1;
81
                          cache_data[index][1][152] <= 1'b0;
                          cache_data[index][1][150:128] <= tag;
83
                          cache_data[index][1][127:0] <= mem_data;</pre>
84
                      end
85
                      else begin
```

```
cache_data[index][1][151] <= 1'b0;
87
                            cache_data[index][0][151] <= 1'b1;
88
                            cache_data[index][0][153] <= 1'b1;
89
                            cache_data[index][0][152] <= 1'b0;
                            cache_data[index][0][150:128] <= tag;</pre>
                            cache_data[index][0][127:0] <= mem_data;</pre>
92
                        end
93
                        state <= 'COMPARE_TAG;</pre>
94
                     end
                     else begin
                         state <= 'ALLOCATE;
97
                     end
                 end
                  'WRITE_BACK: begin
100
                     if (memory_ready = 1) begin
101
                        MemRW_out <= 1;</pre>
102
                         if (cache_data[index][0][152] = 1) begin
103
                            mem_data_out <= cache_data[index][0][127:0];</pre>
104
                            cache_data[index][0][152] <= 0; // reset dirty</pre>
105
                                 bit
                            state <= 'ALLOCATE;</pre>
106
                        end
107
                        else begin
                            mem_data_out <= cache_data[index][1][127:0];</pre>
109
                            cache_data[index][1][152] <= 0; // reset dirty</pre>
110
                            state <= 'ALLOCATE;</pre>
111
                        end
112
                     end
113
                     else state <= 'WRITE_BACK;</pre>
114
                 end
115
              endcase
116
          end
117
       end
   endmodule
120
```

这里我们实现的两路组相联的 Cache, 采用 LRU 算法进行替换, 采用 WriteBack 写回

法进行写操作。从 CPU 得到的地址为 32 位,分别为 23 tag bits + 7 index bits + 2 offset bits. 而 cache 一个块是 128 bit 的,共有 $2^7 = 128$ 组,故共有 2^8 个缓存块。因此我们 cache 的大小为 $2^8 \times 16(4 \ words) = 2^{12} = 4KiB$.

实际中 cache 还需要额外的位来存储信息,其中 valid bit(1)+dirty bit(1)+lru bit(1)+tag bit(23), 这里 valid bit 表示该块是否有效,dirty bit 表示该块是否被修改,lru bit 表示该块的 lru 信息,tag bit 表示该块的 tag 信息。因此实际上 cache 每一个块的大小为154 bit.

具体实现 cache 是通过 FSM 的方式,我们按照 PPT 的方式定义了四个状态: IDLE(默认), COMPARE_TAGE(比较 tag), ALLOCATE(从内存中读数据到缓存), WRITE_BACK(将缓存中的数据写回内存). 其中的状态转换见下图:

 


图 1: cache FSM

下面具体介绍每个部分的思路

• IDLE

在这个状态下,我们首先判断是否有读请求,如果有则进入 COMPARE_TAG 状态,否则保持在 IDLE 状态。MemRW 表示我们的请求,如果为 0 说明没有对 cache 发出请求,为 1 为读请求, 2 为写请求,

• COMPARE_TAGE

在这个状态下,我们首先判断是否命中,如果命中则进入 IDLE 状态,否则进入 ALLOCATE 状态。

判断是否命中的方法是将 cache 中的 tag 与 CPU 给出的 tag 进行比较,如果相同则命中,否则不命中。

• ALLOCATE

在这个状态下,我们需要从内存中将 addr 对应的块搬运到 cache 中来,同时设置相关的位。但是如果对应组已经没有空闲位置,我们需要根据 LRU 策略将一个块替换出去,即根据 151 位判断最近是否有访问过。这里我们只需要看该组第 1 个缓存块即可,如果这个缓存块被访问过那么我们直接替换第 2 个缓存块,否则替换第一个缓存块。

将块搬运到 cache 后,我们回到 COMPARE_TAGE 状态,相当于再次执行读写 cache 操作。

• WRITE_BACK

在这个状态下,我们需要将 cache 中的数据写回内存,同时清空 dirty bit. 写回成功后我们进入 ALLOCATE 状态。

1.2 仿真验证

新建仿真文件 cache tb.v, 输入如下代码

```
module cache_tb;
     reg clk;
     reg rst;
     reg [31:0] cpu_addr;
     reg [31:0] write_data; // 1 word 要写的字
     reg [127:0] mem_data; // 4 words 从内存中来的
     reg [1:0] MemRW;
     req memory_ready;
                           // miss 时要从内存里读还是写
     wire MemRW_out;
     wire hit;
     wire [127:0] mem_data_out; // dirty bit 的时候要写回
11
     wire [31:0] data;
12
     initial begin
        clk = 1;
15
        rst = 1;
        MemRW = 0;
        #10;
```

```
rst = 0;
19
         memory_ready = 1;
20
         // Read Miss
21
         cpu_addr = 32'h100000000;
22
        MemRW = 1;
         mem_data = 128'h1111111122222223333333344444444;
24
        #40;
25
         // Read Miss
26
         cpu_addr = 32'h20000000;
        mem_data = 128'h5555555666666667777777888888888;
28
        #40;
29
         // Read Hit
         cpu_addr = 32'h10000002;#20;
         cpu_addr = 32'h20000001;#20;
32
         // Write Hit
33
        MemRW = 2;
34
         cpu_addr = 32'h10000001;
                                     // 写第一个字
35
        write_data = 32'hAAAAAAA;
36
        #20;
37
         cpu_addr = 32'h20000002;
                                    // 写第二个字
         write_data = 32'hBBBBBBBB;
39
        #20:
40
         // Read Hit 检验刚刚写的内容是否被写进去了
        MemRW = 1;
         cpu_addr = 32'h10000001;#20;
43
         cpu_addr = 32'h20000002;#20;
44
         // Write miss, write back and allocate
46
         MemRW = 2;
47
         cpu_addr = 32'h30000000;
                                     // 需要驱赶一个块
         write_data = 32'hFFFF0000;
        mem_data = 128'hCCCCCCCDDDDDDDDEEEEEEEFFFFFFF;
50
        #50;
51
        MemRW = 1;
52
         cpu_addr = 32'h30000000;#20;
53
         cpu_addr = 32'h30000001;#20;
54
     end
55
     always #5 clk = ~clk;
```

cache U1(.clk(clk), .rst(rst), .addr(cpu_addr), .write_data(
 write_data), .mem_data(mem_data), .MemRW(MemRW), .
 memory_ready(memory_ready), .MemRW_out(MemRW_out), .ready(hit
), .mem_data_out(mem_data_out), .data(data));

59 endmodule

57

具体的仿真结果及分析见第二部分。

二、实验结果与分析



图 2: cache 仿真结果 (1)

首先我们 reset cache, 随后将 MemRW 置为 1,表示我们要执行读操作。送入地址 1000_0000,对应第 0 组的块, tag 为 100000. 此时 cache 里还没有任何数据,因此会 read miss. 于是我们会把 mem_data 写入到 cache 中去,随后我们再次读缓存数据(第四个时钟周期,即 40ns 时),可以看到 hit 变为了 1 说明缓存命中,而此时 data 也变为了我们要读取的数据,即 4444_4444. 过程中我们的状态依次是 IDLE->COMPARE TAG->ALLOCATE->COMPARE TAG->IDLE.

随后读地址 2000_0000 过程与刚刚相同,也是 read miss. 从内存中读出块之后, cache 第 0 组里的两个块都已经放置了内存的有效数据。

于是接下来我们尝试读这个块里的其他 word, 送入地址 1000_0002. 这里对应的是第 0 组的 tag 为 100000 的块的第 2 个字,因此我们取出了 2222_2222. 同理我们后面送入地址 2000_0001, 对应第 0 组的 tag 为 200000 的块的第 1 个字,因此我们取出了7777_7777. 这个过程中我们的状态依次是 IDLE->COMPARETAG->IDLE, 因此可以看到在第二个周期时 hit 就已经变为了 1 而 data 也变为了要读取的数据。

随后我们将 MemRW 变为 2 表示执行写操作。首先我们送入地址 1000_0001 表示对第 0 组的 tag 为 100000 的块的第 1 个字进行写操作 (写为 $aaaa_aaaa$)。同理 2000_0002 表示对第 0 组的 tag 为 200000 的块的第 2 个字进行写操作 (写为 bbbb bbbb). 这个过程

中我们的状态依次是 IDLE->COMPARETAG->IDLE, 因此可以看到在第二个周期时 hit 就已经变为了 1.

写操作结束后,我们立刻读刚刚的地址,可以通过 data 看到我们依次读出了 aaaa aaaa,bbbb bbbb,说明我们成功写入了 cache.

 


图 3: cache 仿真结果 (2)

最后我们尝试写地址 3000_0000, 这对应第 0 组的 tag 为 300000 的块的第 0 个字。这里因为之前的操作第 0 组的 cache 已经填满,我们需要根据 LRU 策略选择一个块驱赶出去。这里因为 tag 为 100000 的块访问的时间更早,我们会选择驱赶这个块,同时因为这个块已经被修改 (即脏位为 1), 在驱赶之前还要把数据写回到内存中。因此在第三个周期可以看到 mem_data_out 变为了这个块被修改后的数据, MemRW_out也变为了 1 表示要对内存进行写操作。写回脏位后我们要从内存里把这个新的块的数据搬到 cache 中来,随后第五个周期 (250ns) 可以看到 hit 变为了 1, 这时就完成了对数据的修改. 这个过程中我们的状态依次是 IDLE->COMPARE_TAG->WriteBack->ALLOCATE->COMPARE TAG->IDLE.

随后我们读地址 3000_0000 和 3000_0001 ,可以看到 3000_0000 的值就是我们刚刚写入的 fff 0000,而 3000_0001 的值就是我们从内存中搬进来的块的数据,即 eeee eeee.

三、讨论、心得

心得

提前开香槟了,原来这里还有一次实验(雾)。

Cache 本身的设计还是比较简单的,但是在实现的过程中还是遇到了一些问题,好在没有花费太多时间,理解了理论课上的知识之后,实现起来还是比较顺利的。虽然我们实现的 Cache 比较简陋,但是在实际应用中,Cache 的设计还是比较复杂的,比如 Intel 的 Cache 有三级,而且还有很多优化的技巧,比如预取,写缓冲等等。这些都是我们可以继续学习的。以后龙芯杯也可能用到。

终于终于结束了硬件实验,颇有感慨,收获甚多,感谢老师,感谢助教,感谢不放弃的自己。

江湖路远,后会有期。